
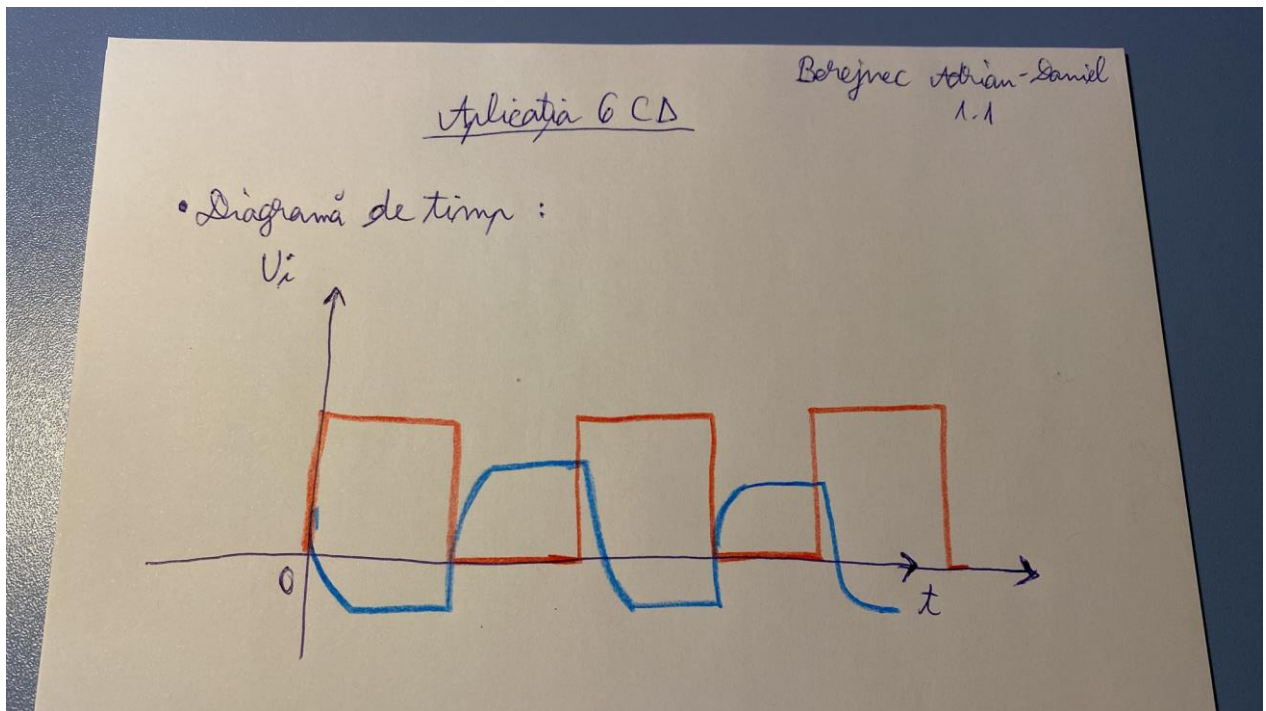


## Aplicatia 6


Diagrama de timp realizata de mana :

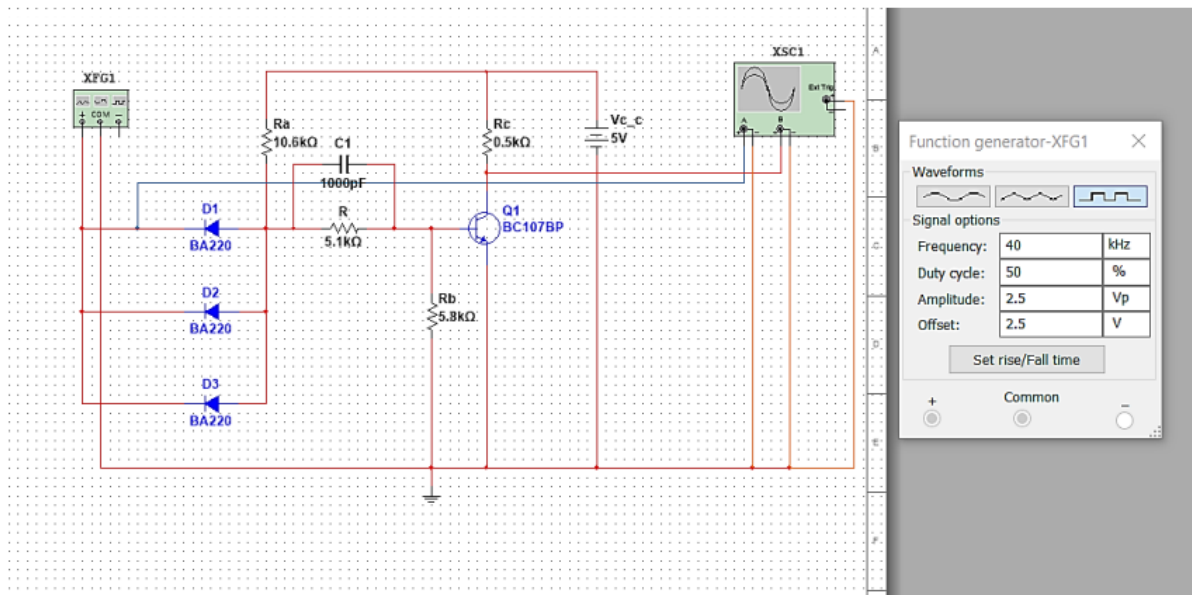

## Circuitul cu capacitate:




## Circuitul fara capacitate:

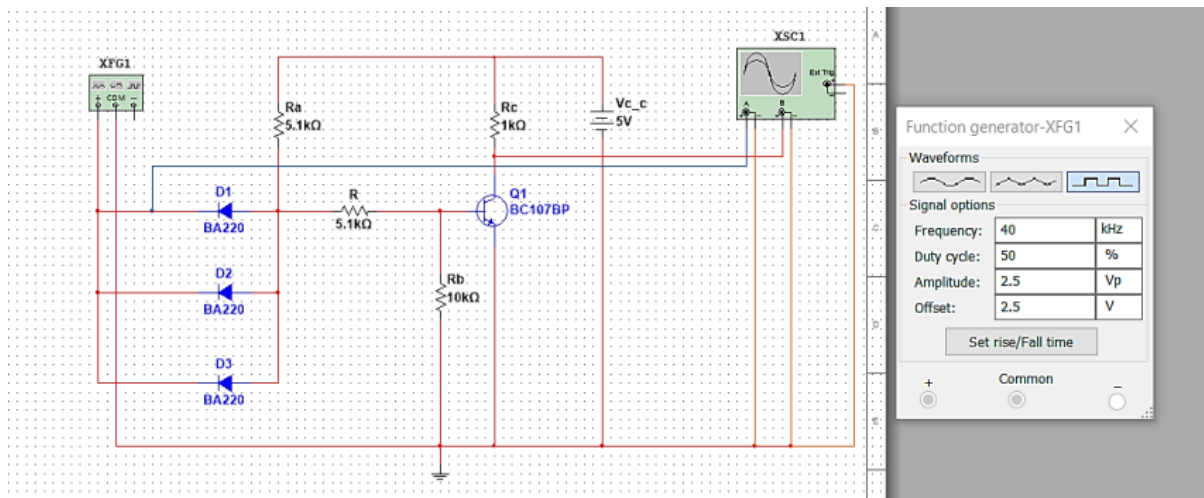

Tabel masuratori :

Ra <sub>1</sub> = 5.8k Ohm	Rb <sub>1</sub> = 5.8k Ohm	RC <sub>1</sub> = 0.5k Ohm	t <sub>db</sub> = 40.323 ns	t <sub>bl</sub> = 548.387 ns
		RC <sub>2</sub> = 0.9k Ohm	t <sub>db</sub> = 33.065 ns	t <sub>bl</sub> = 1032 ns
		RC <sub>3</sub> = 2.7k Ohm	t <sub>db</sub> = 22.581 ns	t <sub>bl</sub> = 1000 ns
	Rb <sub>2</sub> = 6.4k Ohm	RC <sub>1</sub> = 0.5k Ohm	t <sub>db</sub> = 37.903 ns	t <sub>bl</sub> = 1000 ns
		RC <sub>2</sub> = 0.9k Ohm	t <sub>db</sub> = 35.484 ns	t <sub>bl</sub> = 1032 ns
		RC <sub>3</sub> = 2.7k Ohm	t <sub>db</sub> = 25.484 ns	t <sub>bl</sub> = 983.871 ns
	Rb <sub>3</sub> = 10k Ohm	RC <sub>1</sub> = 0.5k Ohm	t <sub>db</sub> = 31.935 ns	t <sub>bl</sub> = 1000 ns
		RC <sub>2</sub> = 0.9k Ohm	t <sub>db</sub> = 29.032 ns	t <sub>bl</sub> = 1032 ns
		RC <sub>3</sub> = 2.7k Ohm	t <sub>db</sub> = 22.581 ns	t <sub>bl</sub> = 1048 ns
	Rb <sub>4</sub> = 17.8k Ohm	RC <sub>1</sub> = 0.5k Ohm	t <sub>db</sub> = 27.419 ns	t <sub>bl</sub> = 1032 ns
		RC <sub>2</sub> = 0.7k Ohm	t <sub>db</sub> = 20.968 ns	t <sub>bl</sub> = 1032 ns
		RC <sub>3</sub> = 2.7k Ohm	t <sub>db</sub> = 19.355 ns	t <sub>bl</sub> = 1065 ns
Ra <sub>2</sub> = 4.8k Ohm	Rb <sub>1</sub> = 5.8k Ohm	RC <sub>1</sub> = 0.5k Ohm	t <sub>db</sub> = 37.742 ns	t <sub>bl</sub> = 983.871 ns
		RC <sub>2</sub> = 0.9k Ohm	t <sub>db</sub> = 32.258 ns	t <sub>bl</sub> = 1065 ns
		RC <sub>3</sub> = 2.7k Ohm	t <sub>db</sub> = 19.355 ns	t <sub>bl</sub> = 1056 ns
	Rb <sub>2</sub> = 6.4k Ohm	RC <sub>1</sub> = 0.5k Ohm	t <sub>db</sub> = 33.871 ns	t <sub>bl</sub> = 1048 ns
		RC <sub>2</sub> = 0.9k Ohm	t <sub>db</sub> = 27.419 ns	t <sub>bl</sub> = 1073 ns
		RC <sub>3</sub> = 2.7k Ohm	t <sub>db</sub> = 20.968 ns	t <sub>bl</sub> = 1032 ns
	Rb <sub>3</sub> = 10k Ohm	RC <sub>1</sub> = 0.5k Ohm	t <sub>db</sub> = 32.903 ns	t <sub>bl</sub> = 1048 ns
		RC <sub>2</sub> = 0.9k Ohm	t <sub>db</sub> = 23.871 ns	t <sub>bl</sub> = 1056 ns
		RC <sub>3</sub> = 2.7k Ohm	t <sub>db</sub> = 20.645 ns	t <sub>bl</sub> = 1056 ns
	Rb <sub>4</sub> = 17.8k Ohm	RC <sub>1</sub> = 0.5k Ohm	t <sub>db</sub> = 33.871 ns	t <sub>bl</sub> = 1056 ns
		RC <sub>2</sub> = 0.9k Ohm	t <sub>db</sub> = 23.387 ns	t <sub>bl</sub> = 1073 ns
		RC <sub>3</sub> = 2.7k Ohm	t <sub>db</sub> = 20.968 ns	t <sub>bl</sub> = 1839 ns
Ra <sub>3</sub> = 10.6k Ohm	Rb <sub>1</sub> = 5.8k Ohm	RC <sub>1</sub> = 0.5k Ohm	t <sub>db</sub> = 49.194 ns	t <sub>bl</sub> = 451.613 ns
		RC <sub>2</sub> = 0.9k Ohm	t <sub>db</sub> = 37.097 ns	t <sub>bl</sub> = 503.226 ns
		RC <sub>3</sub> = 2.7k Ohm	t <sub>db</sub> = 33.871 ns	t <sub>bl</sub> = 511.290 ns
	Rb <sub>2</sub> = 6.4k Ohm	RC <sub>1</sub> = 0.5k Ohm	t <sub>db</sub> = 50.000 ns	t <sub>bl</sub> = 509.677 ns
		RC <sub>2</sub> = 0.9k Ohm	t <sub>db</sub> = 32.258 ns	t <sub>bl</sub> = 516.129 ns
		RC <sub>3</sub> = 2.7k Ohm	t <sub>db</sub> = 29.032 ns	t <sub>bl</sub> = 504.839 ns
	Rb <sub>3</sub> = 10k Ohm	RC <sub>1</sub> = 0.5k Ohm	t <sub>db</sub> = 40.323 ns	t <sub>bl</sub> = 511.290 ns
		RC <sub>2</sub> = 0.9k Ohm	t <sub>db</sub> = 33.871 ns	t <sub>bl</sub> = 935.484 ns
		RC <sub>3</sub> = 2.7k Ohm	t <sub>db</sub> = 24.194 ns	t <sub>bl</sub> = 951.613 ns
	Rb <sub>4</sub> = 17.8k Ohm	RC <sub>1</sub> = 0.5k Ohm	t <sub>db</sub> = 41.935 ns	t <sub>bl</sub> = 967.742 ns
		RC <sub>2</sub> = 0.7k Ohm	t <sub>db</sub> = 32.258 ns	t <sub>bl</sub> = 958.065 ns
		RC <sub>3</sub> = 2.7k Ohm	t <sub>db</sub> = 22.581 ns	t <sub>bl</sub> = 964.516 ns

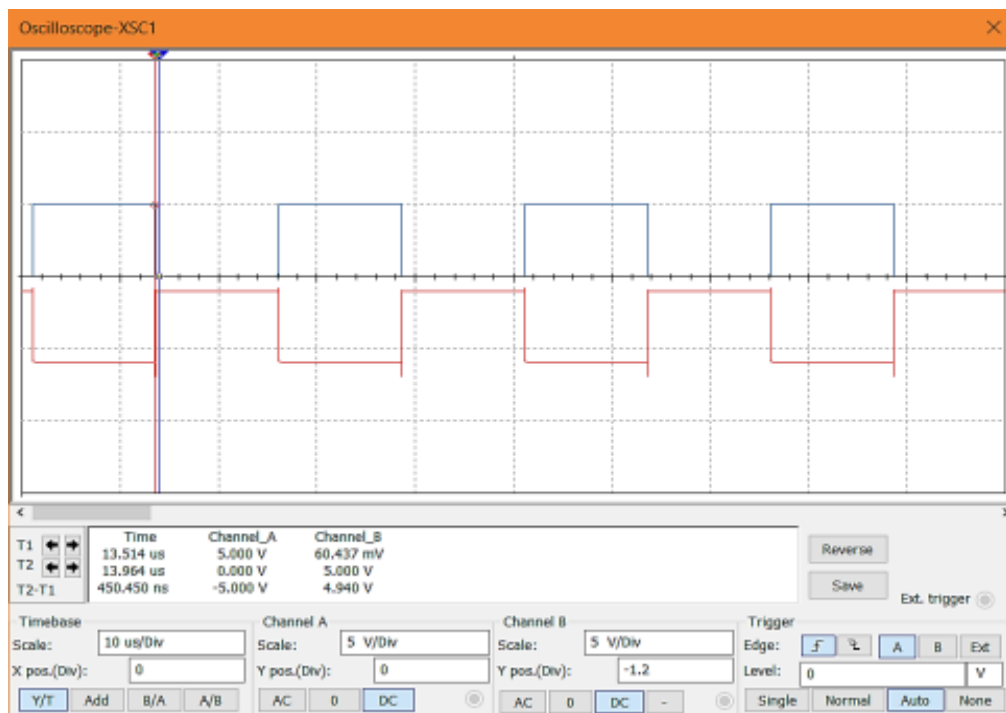
$R_a = 10.6\text{ k}\Omega$ ,  $R_b = 5.8\text{ k}\Omega$ ,  $R_c = 0.5\text{ k}\Omega$ ,  $C_1 = 100\text{ pF}$  :



$\Rightarrow t_{db} = 7.32\text{ ns}$


$\Rightarrow t_{bl} = 13.51\text{ ns}$

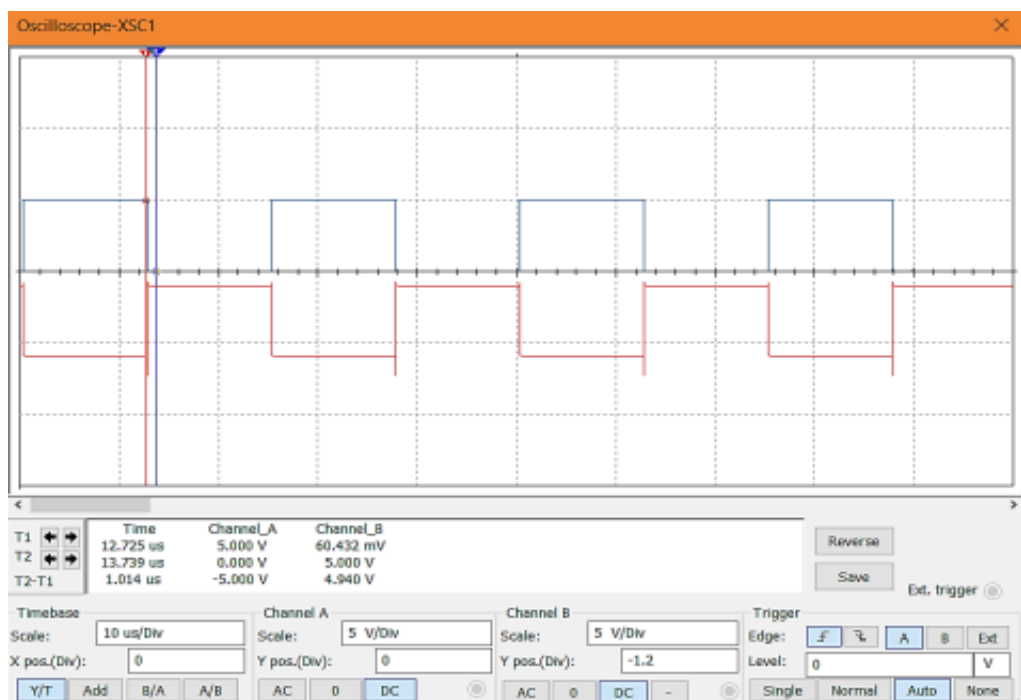$R_a = 10.6\text{ k}\Omega$ ,  $R_b = 5.8\text{ k}\Omega$ ,  $R_c = 0.5\text{ k}\Omega$ ,  $C_1 = 300\text{ pF}$  :



- ⇒  $t_{db} = 5.25 \text{ ns}$
- ⇒  $t_{bl} = 14.07 \text{ ns}$

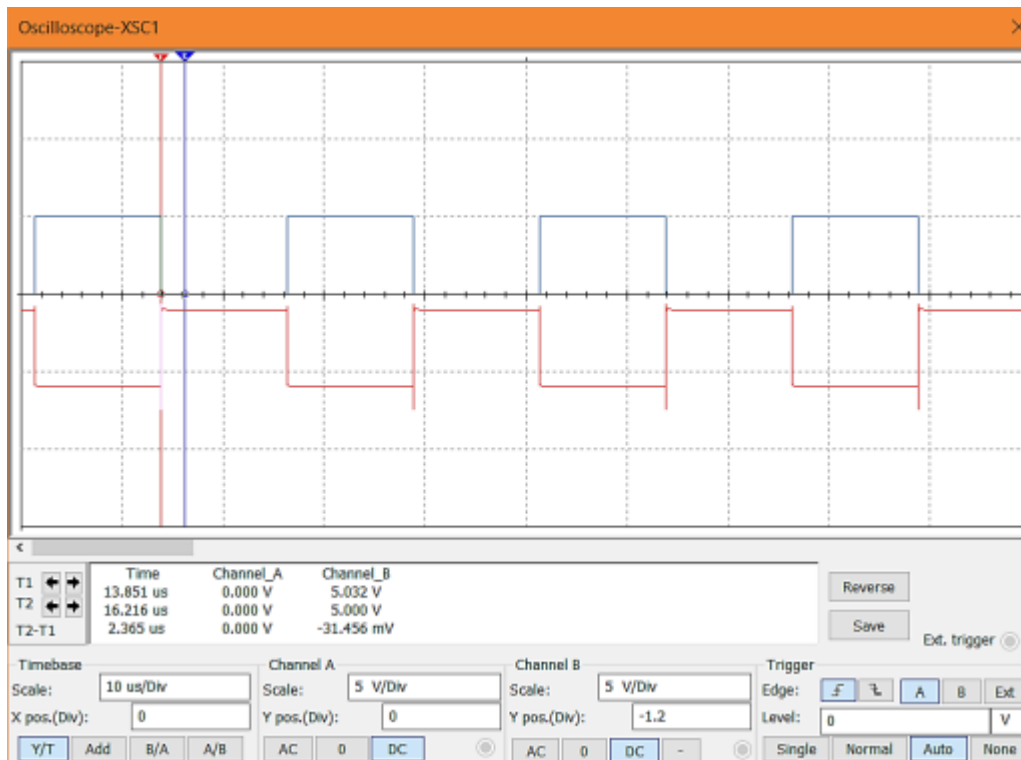$R_a = 10.6 \text{ k Ohm}$ ,  $R_b = 5.8 \text{ k Ohm}$ ,  $R_c = 0.5 \text{ k Ohm}$ ,  $C_1 = 1000 \text{ pF}$  :



- ⇒  $t_{db} = 5.25 \text{ ns}$
- ⇒  $t_{bl} = 13.12 \text{ ns}$

## Concluzie :

In concluzie, putem spune ca din cauza obtinerii unor timpi de comutare foarte mari, se ajunge la necomutarea portii la frecventa respective.

De asemenea, circuitul realizeaza poarta SI-NU.