

Truth table AC

1)

Inputs						Outputs	
x_3	x_2	x_1	x_0	y_3	y_2	y_1	y_0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	1	1
0	0	1	0	0	1	1	0
0	0	1	1	0	1	0	1
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	0
0	1	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	1	1	1

Problem 03:

$\begin{matrix} I_2 I_1 \\ I_3 \end{matrix}$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	1	1
11	x	x	x	x
10	1	1	x	x

$$O_3 = I_3 + \overline{I_2} I_1 + \overline{I_2} I_1$$

Problem 02:

$\begin{matrix} \overline{I_2} \overline{I_1} \\ I_3 \end{matrix}$	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	1	0	0	0
11	x	x	x	x
10	0	1	x	x

$$O_2 = \overline{I_2} I_1 + \overline{I_2} \overline{I_1} + \overline{I_2} I_1$$

Untuk O_1 :

$I_1 I_0$	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	0	1	0	1
11	x	x	x	x
10	0	1	x	x

$$O_1 = \bar{I}_1 I_0 + I_1 \bar{I}_0 = I_1 \oplus I_0$$

Untuk O_0 :

$I_1 I_0$	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	x	x	x	x
10	0	1	x	x

$$O_0 = I_0$$

2)

D_3	D_2	D_1	D_0	D_3	D_2	D_1	D_0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	0	0	1	0
1	1	0	0	0	0	1	1
1	1	0	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	1	0	0	1	1

$$\Rightarrow 0 = i \cdot 2i$$

31

