

Laborator AC – Săptămâna 4

Utilizarea blocurilor always secvențiale

P.4.1 Implementați, utilizând Verilog, un modul pentru un circuit basculant de tip **D** (flip-flop), având o linie de reset asincronă, activă pe low. Folosiți un bloc always secvențial pentru descrierea comportamentală a circuitului.

Soluție:

```
module dff_ar (
    input d, clk, rst_b,
    output reg q
);
always @ (posedge clk, negedge rst_b) begin
    if (!rst_b) q <= 1'b0;
    else q <= d;
end
endmodule
```

P.4.2 Implementați, utilizând Verilog, un modul pentru un circuit basculant de tip T (flip-flop), caracterizat prin relația: $Q(t+1) = T \wedge Q(t)$ și având linia de reset asincronă, activă pe low. Folosiți un bloc always secvențial pentru descrierea circuitului din enunț.


Soluție:

```
module tff_ar (
    input t, clk, rst_b,
    output reg q
);
always @ (posedge clk, negedge rst_b) begin
    if (!rst_b) q <= 1'b0;
    else q <= t ^ q;
end
endmodule
```

P.4.3 Implementați, folosind limbajul Verilog, arhitectura circuitului secvențial prezentată mai jos uzitând :

a) o instanță pentru varianta modificată de **tff_ar**.

b) un bloc always secvențial.

 

a) *Soluție:*

```

module tff_ar_modified (
    input d, en, clk, rst_b,
    output o
);
    tff_ar t1 ( .t((d^o) & en),
        .clk(clk),
        .rst_b(rst_b),
        .q(o));
endmodule

```

b) *Soluție:*

```
module tff_ar_modified (  
    input d, en, clk, rst_b,  
    output o  
    );  
always @ (posedge clk, negedge rst_b) begin  
    if (!rst_b) o <= 1'b0;  
    else if (en) q <= d ^ o;  
end  
endmodule
```

P.4.4 Proiectați, utilizând Verilog, un registru serial de deplasare la dreapta pe 4 biți, folosind:

- a) instanțe ale modulului ***dff_ar*** implementat la P.4.1.
- b) un bloc always secvențial.

a) *Soluție:*

```
module Right_Shift_Register_4b (
    input shin,
    input clk, rst_b,
    output [3:0] q
);

    dff_ar dff3 ( .d(shin), .clk(clk), .rst_b(rst_b), .q(q[3]) );
    dff_ar dff2 ( .d(q[3]), .clk(clk), .rst_b(rst_b), .q(q[2]) );
    dff_ar dff1 ( .d(q[2]), .clk(clk), .rst_b(rst_b), .q(q[1]) );
    dff_ar dff0 ( .d(q[1]), .clk(clk), .rst_b(rst_b), .q(q[0]) );

endmodule
```

b) *Soluție:*

```
module Right_Shift_Register_4b (  
    input shin,  
    input clk, rst_b,  
    output reg [3:0] q  
);  
always @ (posedge clk, negedge rst_b) begin  
    if (!rst_b) q <= 4'b0000;  
    else q <= {shin, q};  
end  
endmodule
```