


Conспект Lucrare 1 CD

Scopul lucrării este studierea semnalelor de diferite tipuri prin circuitele RC trece-jos.

Considerații teoretice

Fenomenul de transformare liniară a semnalelor se manifestă diferit pentru tipuri de semnale diferite.


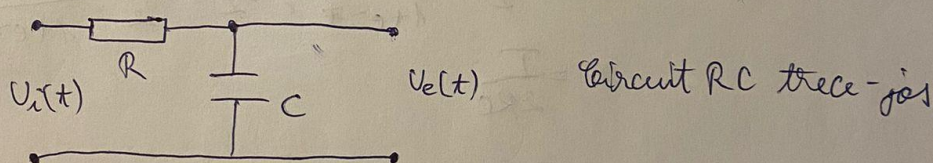
Pentru un semnal sinusoidal, răspunsul va fi tot de formă sinusoidală, în timp ce pentru o aplicație de semnal nesinusoidal, răspunsul va avea distorsiuni.




Relatii: $A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega RC)^2}}$, $A = \frac{U_e}{U_i}$

$\varphi(\omega) = -\arctg(\omega RC)$; $\varphi = \frac{\pi - 360^\circ}{T}$, $\omega = 2\pi f$

Semnalul de intrare impuls

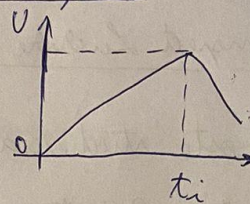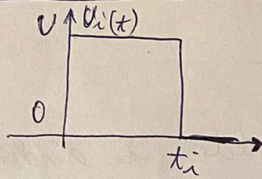

pentru $RC < t_i$

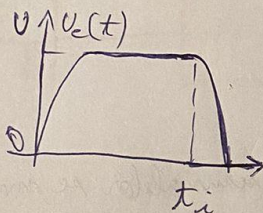

$RC \ll t_i$



Dacă timpul de ridicare t_r este mic în comparație cu T_1, T_2 , răspunsul său ne reproduce forma semnalului de intrare.

$$T_1 = T_2 = \frac{T}{2} \quad ; \quad U_1 = -\frac{U}{2} \cdot \frac{1-e^{-x}}{1+e^{-x}} ; \quad U_2 = \frac{U}{2} \cdot \frac{1-e^{-x}}{1+e^{-x}}$$


$$x = \frac{T}{2RC}$$

Circuitele RC trece-jos pot fi considerate ca filtre ce permit trecerea semnalelor de frecvență joasă cu distorsiuni minime și atenuarea puternică a semnalelor de frecvență înaltă.

Semnalul de intrare rectangular

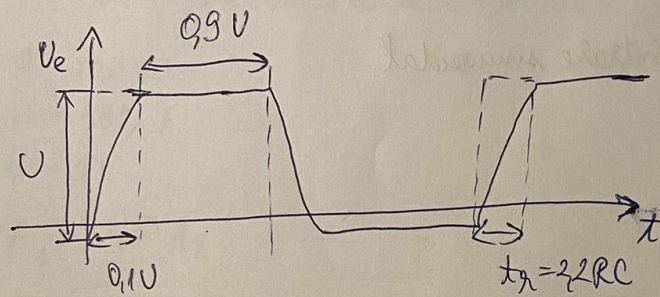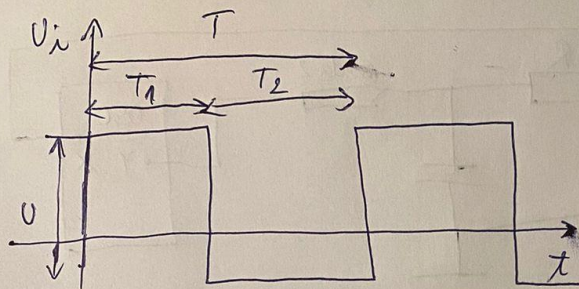


$$RC \ll \min(T_1, T_2)$$


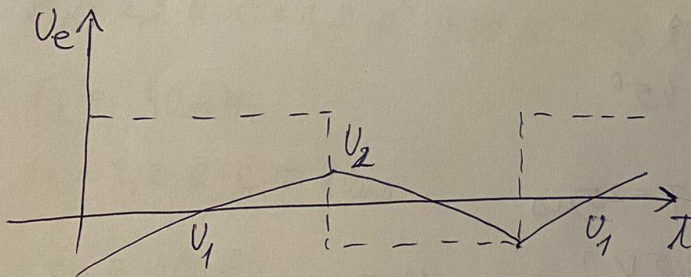


Diagrame de Liny

3.1.1. R)

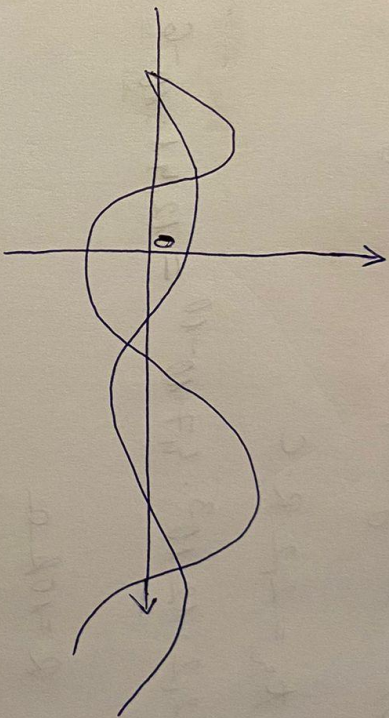


3.1.2. a)

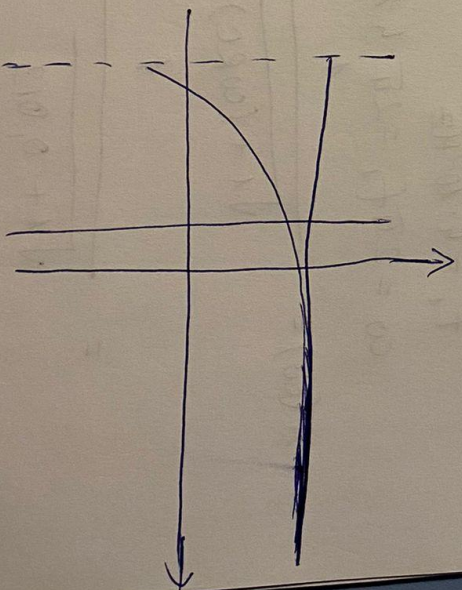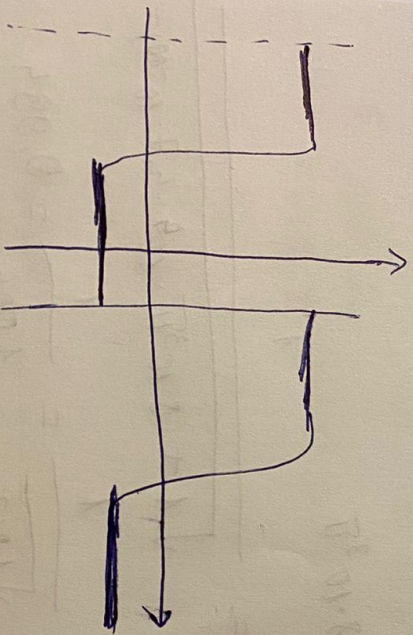

3.1

SINCRONIZARE INTERNĂ

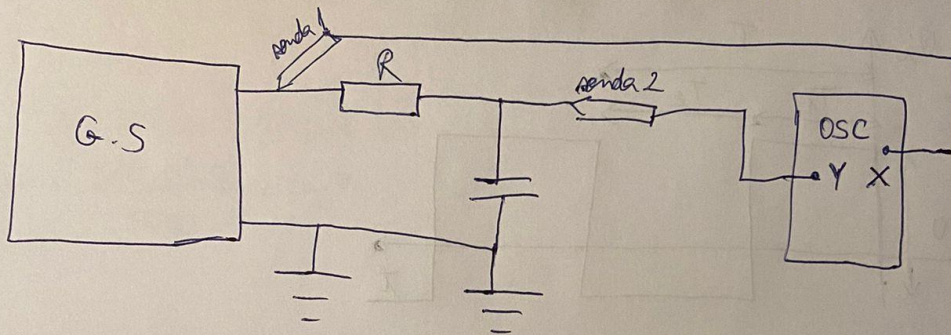

3.1.1. Semnal de intrare sinusoidal

$$R = 12 \text{ k}\Omega$$

$$C = 470 \text{ pF}$$

$$U = 5 \text{ V}$$

a) $f_1 = 4 \cdot 10^3 \text{ Hz}$, $T = 20 \mu\text{s}$, $U_e = 20 \text{ V}$

$$t = 0,7 \cdot 5 = 3,5 \mu\text{s}$$

$$\varphi = \frac{3,5 \cdot 360}{20} = 63^\circ$$

b) $f_2 = 40 \text{ kHz}$, $T = 25 \mu\text{s}$

$$U_e = 25 \cdot 5 = 12,5 \text{ V}$$

$$U_{im} = 20 \text{ V}$$

$$\Rightarrow A = \frac{12,5}{20} = 0,62$$

$$t = 0,75 = 3,5 \mu\text{s}$$

$$\varphi = \frac{3,5 \cdot 360}{25} = 50^\circ$$

c) $f_3 = 400 \text{ kHz}$, $T = 2500 \mu\text{s}$

(4)

$$\left. \begin{array}{l} U_{iw} = 20V \\ U_{ew} = 1,6 \cdot 1 = 1,6V \end{array} \right\} \Rightarrow A = \frac{1,56}{20} = 0,08$$

$$t = 1500\mu s = 500\mu s$$

$$\varphi = \frac{500 \cdot 360}{2500} = 72^\circ$$

3.1.2 Semnal de intrare rectangular

$$R = 10k\Omega$$

$$C = 470nF$$

$$U = 5V$$

$$a) f_1 = 4 \cdot 10^3 Hz$$

$$t_R = 10\mu s$$

$$t_R = 2,2 \cdot R \cdot C = 2,2 \cdot 10^4 \cdot 470 \cdot 10^{-9} \Rightarrow t_R = 10\mu s$$


$$b) f_2 = 40kHz$$

$$t_R = 2,2 \cdot R \cdot C = 10\mu s$$


$$c) f_3 = 400kHz$$

$$t_R \approx 10\mu s$$



3.1.1

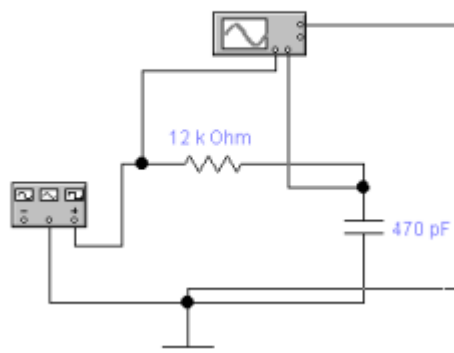



a) $f_1 = 4 \text{ kHz}$:

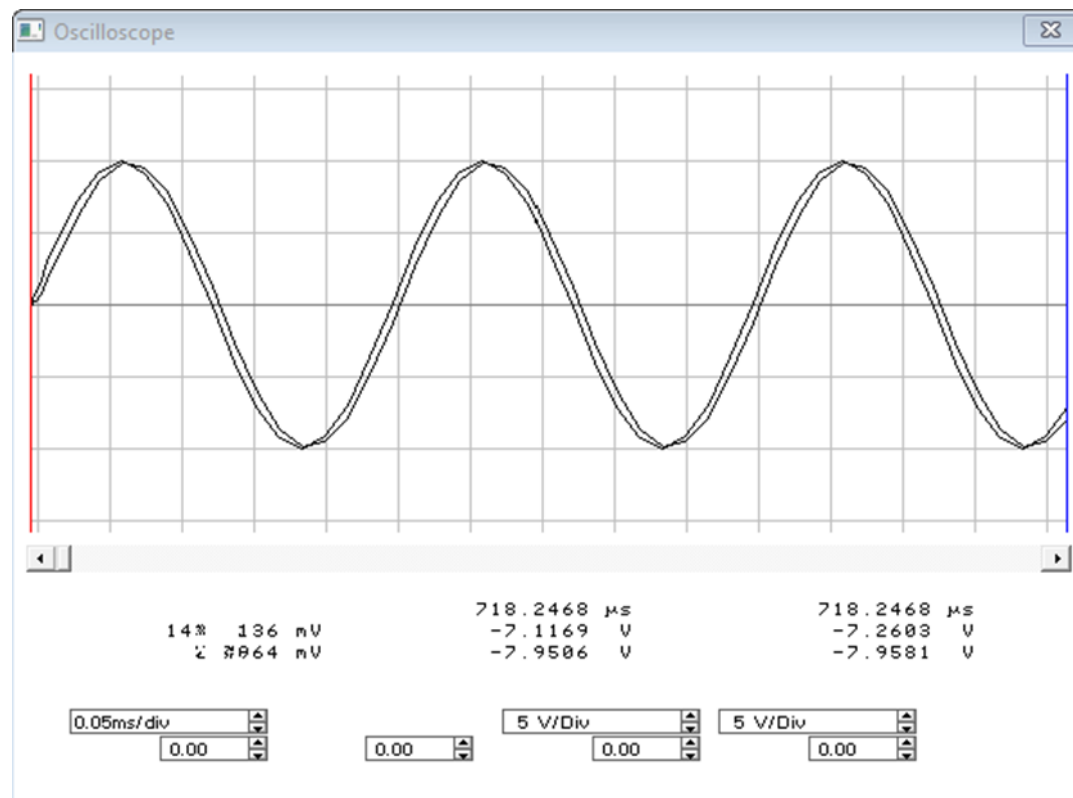

b) $f_2 = 40 \text{ kHz}$:

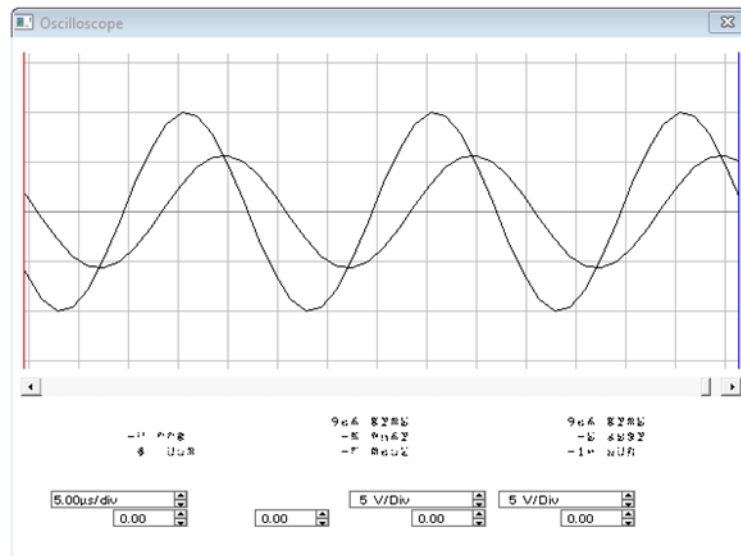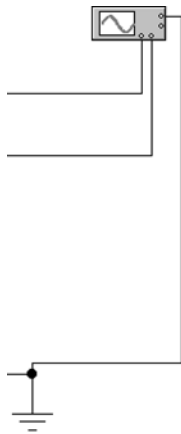


c) $f_3 = 400 \text{ kHz}$:

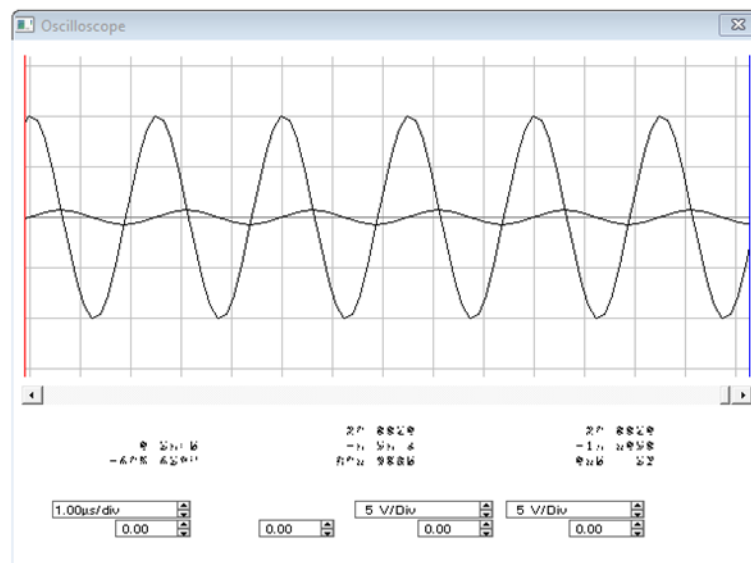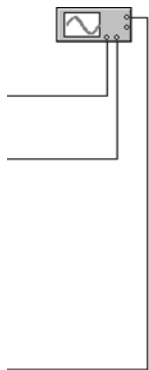


3.1.2

a) $f_1 = 4 \text{ kHz}$:

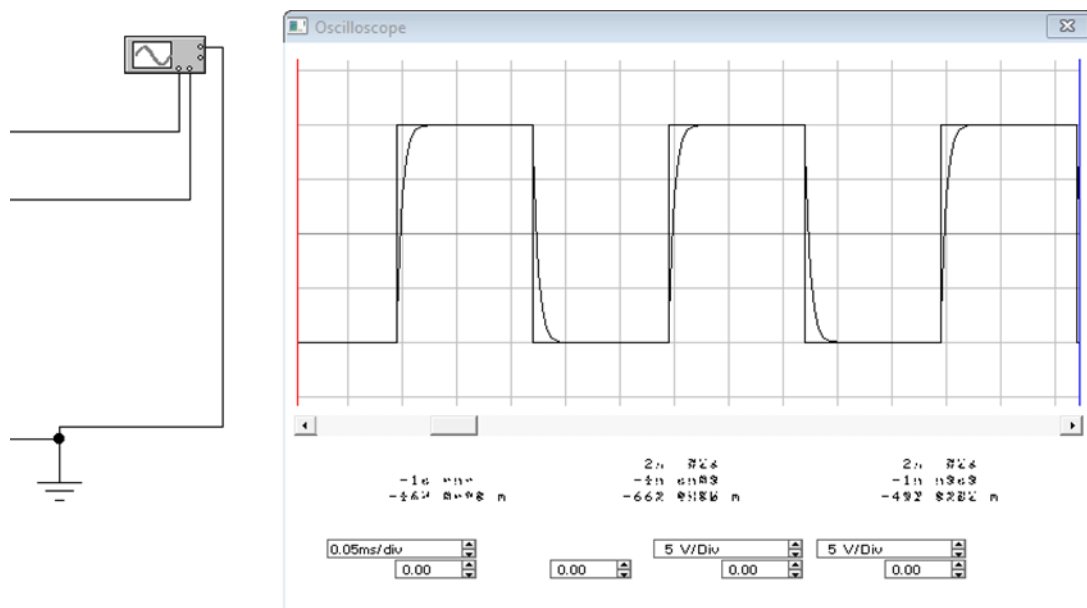

b) $f_2 = 40 \text{ kHz}$:

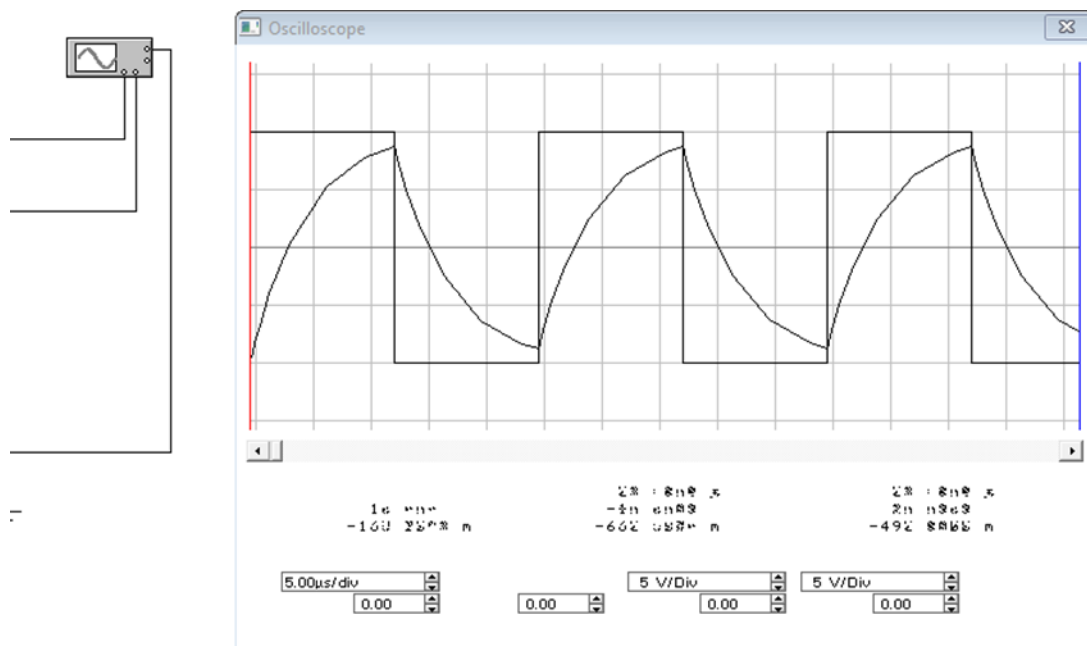

c) $f_3 = 400 \text{ kHz}$:

