

# Arhitectura Calculatoarelor

Oprițoiu Flavius  
flavius.opritoiu@cs.upt.ro

6 Octombrie, 2021

13 Octombrie, 2021

20 Octombrie, 2021

27 Octombrie, 2021

3 Noiembrie, 2021

10 Noiembrie, 2021


*Cap. 1* Analiza funcțională și sinteza  
dispozitivelor de adunare și scădere, binară și  
zecimală

## 1.1 - Sumatoare paralele bazate pe propagarea serială a transportului


Ripple Carry Adder (RCA): utilizează celule dedicate de însumare pentru fiecare rang binar

► propagarea carry-ului: către poziția mai semnificativ (la stânga)

Arhitectură RCA pe  $n$  biți:

 


Simbolul unui sumator RCA pe  $n$  biți:

 

## 1.1 - Sumatoare paralele bazate pe propagarea serială a transportului (contin.)

### Full Adder Cell (FAC):

► simbol:

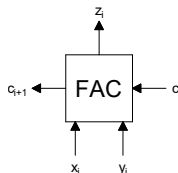

► tabel de adevăr:

Inputs			Outputs	
$x_i$	$y_i$	$c_i$	$z_i$	$c_{i+1}$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1


► ecuațiile ieșirilor:

$$\begin{cases} z_i = x_i \oplus y_i \oplus c_i \\ c_{i+1} = x_i \cdot y_i + x_i \cdot c_i + y_i \cdot c_i \end{cases}$$


## 1.1 - Sumatoare paralele bazate pe propagarea serială a transportului (contin.)

Sinteza FAC:

(A) porți de tip  
EXOR, AND, OR:

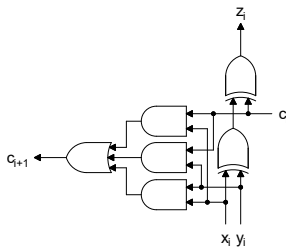


(B) porți de tip  
EXOR, NAND:

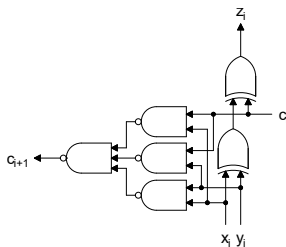


## 1.1 - Sumatoare paralele bazate pe propagarea serială a transportului (contin.)

Sinteza FAC:

Ⓒ multiplexoare:

 

Ⓓ porți de tip  
NAND:

 


## 1.1 - Sumatoare paralele bazate pe propagarea serială a transportului (contin.)

Dacă  $c_0 = 0 \Rightarrow$  cea mai din dreapta FAC poate fi simplificată:

► ecuațiile ieșirilor:


$$\begin{cases} z_0 = x_0 \oplus y_0 \oplus c_0 = x_0 \oplus y_0 \\ c_1 = x_0 \cdot y_0 + x_0 \cdot c_0 + y_0 \cdot c_0 = x_0 \cdot y_0 \end{cases}$$

► simbol:

 

Sinteza Half Adder Cell (HAC):


(A') porți de tip  
EXOR, AND:

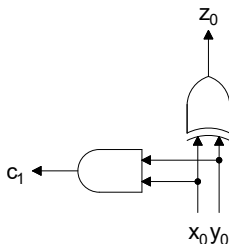

## 1.1 - Sumatoare paralele bazate pe propagarea serială a transportului (contin.)

Sinteza HAC:

(B') porți de tip NOR

 

► justificare implementare:


$$\begin{aligned} z_0 &= x_0 \oplus y_0 = x_0 \cdot \overline{y_0} + \overline{x_0} \cdot y_0 = x_0 \cdot (\overline{x_0} + \overline{y_0}) + y_0 \cdot (\overline{x_0} + \overline{y_0}) \\ &= (x_0 + y_0) \cdot (\overline{x_0} + \overline{y_0}) = \overline{\overline{(x_0 + y_0) \cdot (\overline{x_0} + \overline{y_0})}} \\ &= \overline{\overline{x_0 + y_0} + \overline{\overline{x_0} + \overline{y_0}}} \\ c_1 &= x_0 \cdot y_0 = \overline{\overline{x_0 \cdot y_0}} = \overline{\overline{x_0} + \overline{y_0}} \end{aligned}$$



## 1.1 - Sumatoare paralele bazate pe propagarea serială a transportului (contin.)

Sinteza HAC:

(C') porți de tip  
NAND

 

► justificare implementare:

$$\begin{aligned} z_0 &= x_0 \oplus y_0 = x_0 \cdot \overline{y_0} + \overline{x_0} \cdot y_0 = x_0 \cdot (\overline{x_0} + \overline{y_0}) + y_0 \cdot (\overline{x_0} + \overline{y_0}) \\ &= \overline{\overline{x_0 \cdot (\overline{x_0} + \overline{y_0}) + y_0 \cdot (\overline{x_0} + \overline{y_0})}} = \overline{\overline{x_0 \cdot \overline{x_0 \cdot y_0} \cdot y_0 \cdot \overline{x_0 \cdot y_0}}} \\ c_1 &= x_0 \cdot y_0 = \overline{\overline{x_0 \cdot y_0}} \end{aligned}$$

## 1.1 - Sumatoare paralele bazate pe propagarea serială a transportului (contin.)

Calea critică:


- ▶ calea de propagare din întreg circuitul corespunzătoare întârzierii maxime de propagare a semnalelor
  - ▶ orice element de circuit furnizează semnalele de ieșire cu o întârziere în raport cu semnalele de la intrare

Ipoteze simplificatoare:

- ▶ orice poartă primitivă are latența  $1d$  (o unitate de timp)
  - ▶ indiferent de numărul de intrări și timpul porții primitive
- ▶ inversoarele nu introduc întârzieri (au întârziere  $0d$ )
- ▶ porțile EXOR au latență de  $2d$  (Q: de ce ?)
- ▶ toți operanzii sunt disponibili la momentul  $0d$

## 1.1 - Sumatoare paralele bazate pe propagarea serială a transportului (contin.)

Calea critică pentru un RCA pe 2 biți:

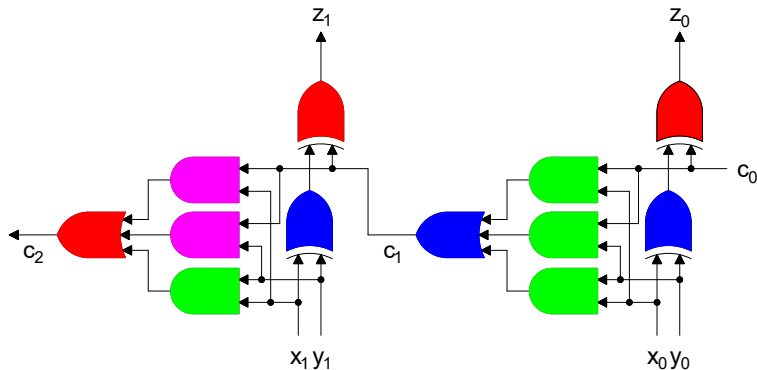

Întârizarea unui segment RCA pe  $n$  biți:

$$D_{RCA}^{c_{out}} = 2nd$$

$$D_{RCA}^z = 2nd$$

## 1.1 - Sumatoare paralele bazate pe propagarea serială a transportului (contin.)

Condiții speciale ale adunării:

- ▶ rezultat nul
- ▶ carry out (transport) generat din rangul mai semnificativ
- ▶ rezultat negativ
- ▶ overflow

**Overflow aritmetic:**

- ▶ rezultatul operației aritmetice depășește capacitatea de stocare

## 1.1 - Sumatoare paralele bazate pe propagarea serială a transportului (contin.)

Overflow aritmetic la operarea numerelor fără semn:

- ▶ se consideră  $X = 35$ ,  $Y = 33$  fără semn, pe 6 biți

$$\begin{array}{r} X=35: \quad 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \\ X=33: \quad 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \\ \hline \end{array} \begin{array}{l} \text{← storing capacity →} \\ + \\ \hline \end{array}$$

~~1~~ 0 0 0 1 0 0 = ~~4~~ (overflow)

- ▶ dacă  $X$  și  $Y$  erau reprezentați pe 7 biți:

$$\begin{array}{r} X=35: \quad 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \\ X=33: \quad 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \\ \hline \end{array} \begin{array}{l} \text{← storing capacity →} \\ + \\ \hline \end{array}$$

1 0 0 0 1 0 0 = 68


**Notă:** Overflow-ul la operarea numerelor fără semn apare când este generat un transport din Most Significant Bit (MSB).

## 1.1 - Sumatoare paralele bazate pe propagarea serială a transportului (contin.)

Overflow aritmetic la operarea numerelor cu semn (C2):


- se consideră  $X = +19$ ,  $Y = +14$  fără semn, pe 6 biți

$$\begin{array}{r} \text{X}=+19: 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1_{C2} \\ \text{X}=+14: 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0_{C2} \\ \hline 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1_{C2} = \text{~~-31~~ (overflow)} \end{array}$$



- dacă  $X$  și  $Y$  erau reprezentați pe 7 biți:

$$\begin{array}{r} \text{X}=+19: 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1_{C2} \\ \text{X}=+14: 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0_{C2} \\ \hline 0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1_{C2} = +33 \end{array}$$



**Note:** Overflow-ul la operarea numerelor cu semn apare când adunarea a doua numere de același semn produce un rezultat de semn contrar.

**Întrebare:** Poate genera overflow adunarea a două numere de semne diferite?

## 1.1 - Sumatoare paralele bazate pe propagarea serială a transportului (contin.)

Determinarea condiției de overflow la adunarea numerelor cu semn:

- ▶ operanzii  $X$  și  $Y$ , pe  $n$  biți, în C2
- ▶  $Z$ : rezultatul adunării lui  $X$  și  $Y$
- ▶ semnele celor 3 numere:  $x_{n-1}$ ,  $y_{n-1}$  și  $z_{n-1}$
- ▶ simbol overflow:  $\nu$

Tabel de adevar pentru determinarea condiției de overflow:

Inputs			Outputs	
$x_{n-1}$	$y_{n-1}$	$c_{n-1}$	$z_{n-1}$	$\nu$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	1
1	1	1	1	0

## 1.1 - Sumatoare paralele bazate pe propagarea serială a transportului (contin.)

Forma minimă a condiției de overflow este obținută ca:

$$\nu = \overline{x_{n-1}} \cdot \overline{y_{n-1}} \cdot c_{n-1} + x_{n-1} \cdot y_{n-1} \cdot \overline{c_{n-1}}$$

Condiția de overflow pentru adunarea numerelor cu semn poate fi exprimată într-o formă mai simplă

Identități booleene utile:

- ▶  $I_1: (A \oplus B) \cdot C = A \cdot C \oplus B \cdot C$
- ▶  $I_2: (A + B) = A \oplus B \oplus A \cdot B$
- ▶  $I'_2: A \oplus B = (A + B) \oplus A \cdot B$




## 1.1 - Sumatoare paralele bazate pe propagarea serială a transportului (contin.)

Forma simplificată a condiției de overflow este obținută ca:

$$\begin{aligned}\nu &= \overline{x_{n-1}} \cdot \overline{y_{n-1}} \cdot c_{n-1} + x_{n-1} \cdot y_{n-1} \cdot \overline{c_{n-1}} \\&\stackrel{I_2}{=} \overline{x_{n-1}} \cdot \overline{y_{n-1}} \cdot c_{n-1} \oplus x_{n-1} \cdot y_{n-1} \cdot \overline{c_{n-1}} \\&= \overline{x_{n-1}} \cdot \overline{y_{n-1}} \cdot c_{n-1} \oplus x_{n-1} \cdot y_{n-1} \cdot (1 \oplus c_{n-1}) \\&\stackrel{I_1}{=} \overline{x_{n-1}} \cdot \overline{y_{n-1}} \cdot c_{n-1} \oplus x_{n-1} \cdot y_{n-1} \cdot c_{n-1} \oplus x_{n-1} \cdot y_{n-1} \\&\stackrel{I_1}{=} (\overline{x_{n-1}} \cdot \overline{y_{n-1}} \oplus x_{n-1} \cdot y_{n-1}) \cdot c_{n-1} \oplus x_{n-1} \cdot y_{n-1} \\&\stackrel{I'_2}{=} (\overline{x_{n-1}} \cdot \overline{y_{n-1}} + x_{n-1} \cdot y_{n-1}) \cdot c_{n-1} \oplus x_{n-1} \cdot y_{n-1} \\&= (x_{n-1} \oplus y_{n-1} \oplus 1) \cdot c_{n-1} \oplus x_{n-1} \cdot y_{n-1} \\&\stackrel{I_1}{=} x_{n-1} \cdot c_{n-1} \oplus y_{n-1} \cdot c_{n-1} \oplus x_{n-1} \cdot y_{n-1} \oplus c_{n-1} \\&\stackrel{I'_2}{=} (x_{n-1} \cdot c_{n-1} + y_{n-1} \cdot c_{n-1} + x_{n-1} \cdot y_{n-1}) \oplus c_{n-1} \\&\nu = c_n \oplus c_{n-1}\end{aligned}$$
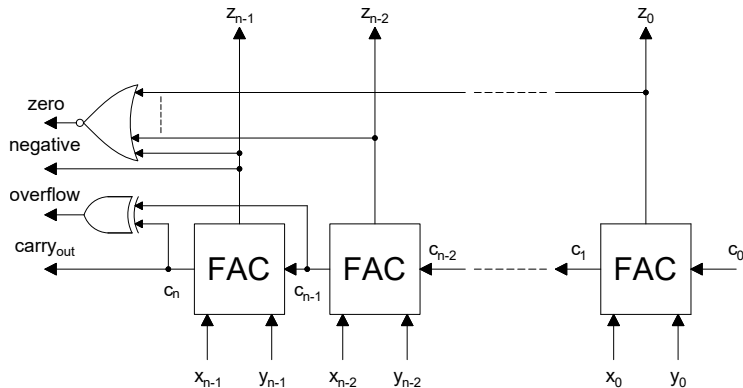
## 1.1 - Sumatoare paralele bazate pe propagarea serială a transportului (contin.)

Sumator RCA pentru numere pe  $n$  biți cu generarea condițiilor speciale ale adunării:



## 1.1 - Sumatoare paralele bazate pe propagarea serială a transportului (contin.)

Adunarea cu o constantă:

► se consideră doar constante impare

► **Întrebare:** de ce?


► operandii  $X$  și  $Y$  - pe  $n$  biți

►  $Y$  - constant

$$\begin{cases} X = x_{n-1}x_{n-2} \cdots x_0 \\ Y = y_{n-1}y_{n-2} \cdots y_0 \\ Z = X + Y \end{cases}$$



dacă  $y_i = 0$ :
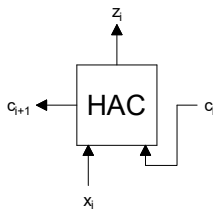
$$\left\{ \begin{array}{l} z_i = x_i \oplus \cancel{0} \oplus c_i = x_i \oplus c_i \\ c_{i+1} = \cancel{x_i \cdot 0} + x_i \cdot c_i + \cancel{0 \cdot c_i} = x_i \cdot c_i \end{array} \right\} \text{HAC}$$


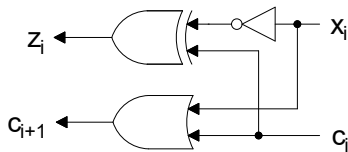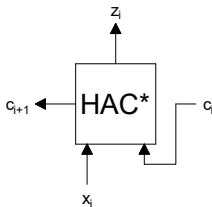
## 1.1 - Sumatoare paralele bazate pe propagarea serială a transportului (contin.)

$$\text{dacă } y_i = 1: \quad \left\{ \begin{array}{l} z_i = x_i \oplus 1 \oplus c_i = \bar{x}_i \oplus c_i \\ c_{i+1} = x_i \cdot 1 + x_i \cdot c_i + 1 \cdot c_i = x_i + c_i \end{array} \right\} \text{HAC}^*$$



Exemplu de adunare cu o constantă având operanzi pe 6 biți:

- ▶  $X = x_5x_4x_3x_2x_1x_0$
- ▶  $Y = y_5y_4y_3y_2y_1y_0$  - operand constant
  - ▶ fie  $Y = 110100_2$
- ▶  $Z = X + Y$ , cu  $c_0 = 0$

## 1.1 - Sumatoare paralele bazate pe propagarea serială a transportului (contin.)

Cei mai puțin semnificativi 3 biți ai lui  $Z$  sunt determinați astfel:

$$z_0 = x_0 \oplus 0 \oplus 0 = x_0$$

$$c_1 = x_0 \cdot 0 + x_0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 = 0$$


$$z_1 = x_1 \oplus 0 \oplus 0 = x_1$$

$$c_2 = x_1 \cdot 0 + x_1 \cdot 0 + 0 \cdot 0 = 0$$

$$z_2 = x_2 \oplus 1 \oplus 0 = \overline{x_2}$$

$$c_3 = x_2 \cdot 1 + x_2 \cdot 0 + 1 \cdot 0 = x_2$$

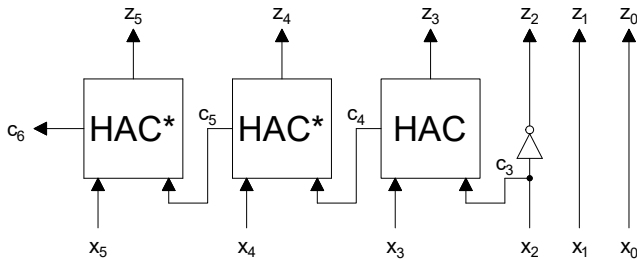Pentru celelalte ranguri ale lui  $Z$  se folosesc celule HAC si HAC\*:



## 1.2 - Sumatoare zecimale bazate pe propagarea serială a transportului

**Obiectiv:** utilizarea sumatoarelor binare pentru adunarea numerelor zecimale

Tabel comparativ coduri zecimale de reprezentare:

Decimal digit	Fixed-point decimal codes		
	BCD8421	Excess of 3	Two-out-of-five
0	0000	0011	11000
1	0001	0100	00011
2	0010	0101	00101
3	0011	0110	00110
4	0100	0111	01001
5	0101	1000	01010
6	0110	1001	01100
7	0111	1010	10001
8	1000	1011	10010
9	1001	1100	10100

### 1.2.1 - Sumatoare BCD

Fie  $X_i, Y_i, Z_i$  cifre BCD,  $Z_i$  reprezentând cifra sumă a lui  $X_i + Y_i$

►  $X_i = x_3x_2x_1x_0, Y_i = y_3y_2y_1y_0, Z_i = z_3z_2z_1z_0$

$X_i + Y_i$   $\begin{cases} \rightarrow Z_i & : \text{cifra sumă} \\ \rightarrow c_{i+1} & : \text{transportul către cifra mai semnificativă} \end{cases}$

dacă  $X_i + Y_i < 10$   $\begin{cases} \rightarrow Z_i = X_i + Y_i \\ \rightarrow c_{i+1} = 0 \end{cases}$

dacă  $X_i + Y_i \geq 10$   $\begin{cases} \rightarrow Z_i = X_i + Y_i - 10 \\ \rightarrow c_{i+1} = 1 \end{cases}$

Pentru cazul  $X_i + Y_i \geq 10$ , scăderea lui 10 din  $X_i + Y_i$  este interpretată ca un pas de corecție.

### 1.2.1 - Sumatoare BCD (contin.)

Adunând  $X_i$  și  $Y_i$  (2 numere pe 4 biți) se obține un rezultat pe 5 biți:  $X_i + Y_i = c^* z_3^* z_2^* z_1^* z_0^*$ .

Pentru că doar cazul  $X_i + Y_i \geq 10$  necesită corecție, se impune analiza acestuia. În acest sens, inegalitatea  $X_i + Y_i \geq 10$  devine  $c^* z_3^* z_2^* z_1^* z_0^* \geq 10$ , inegalitate din urmă care poate fi rescrisă astfel:

$$\begin{cases} 10 \leq c^* z_3^* z_2^* z_1^* z_0^* < 16 & \text{(condiția C1), SAU} \\ c^* z_3^* z_2^* z_1^* z_0^* \geq 16 & \text{(condiția C2)} \end{cases}$$

Condiția C1 implică:

$$\begin{cases} c^* = 0 & , \text{ȘI} \\ z_3^* z_2^* z_1^* z_0^* \geq 10 \end{cases}$$

Pentru rezolvarea inegalității  $z_3^* z_2^* z_1^* z_0^* \geq 10$ , în urma minimizării se obține următoarea expresie booleană:  $z_3^* \cdot z_2^* + z_3^* \cdot z_1^* = 1$



### 1.2.1 - Sumatoare BCD (contin.)

Condiția C1 poate, deci, fi rescrisă în forma următoare:

$$\overline{c^*} \cdot (z_3^* \cdot z_2^* + z_3^* \cdot z_1^*)$$

Inegalitatea asociată condiției C2,  $c^* z_3^* z_2^* z_1^* z_0^* \geq 16$ , este adevărată dacă:

$$c^* = 1$$

Expresia booleană de identificare a cazului  $X_i + Y_i \geq 10$  se obține ca disjuncție logică a condițiilor C1 și C2:

$$\begin{aligned} X_i + Y_i \geq 10 &\equiv c^* + \overline{c^*} \cdot (z_3^* \cdot z_2^* + z_3^* \cdot z_1^*) \\ &= c^* + z_3^* \cdot z_2^* + z_3^* \cdot z_1^* \end{aligned}$$

### 1.2.1 - Sumatoare BCD (contin.)

Scăderii valorii 10 din expresia lui  $X_i + Y_i$  pentru obținerea cifrei sumă curentă, are ca rezultat un număr binar pe 4 biți. Astfel

$$\begin{aligned}(X_i + Y_i - 10) \bmod 2^4 &= (X_i + Y_i + 16 - 10) \bmod 2^4 \\ &= (X_i + Y_i + 6) \bmod 2^4\end{aligned}$$

Scăderea lui 10, pe 4 biți, poate fi implementată prin adunarea lui 6 ignorând transportul de ieșire din rangul cel mai semnificativ.

15	-	=	1111	-		15	+	=	1111	+
10		=	1010			6		=	0110	
<u>5</u>		=	<u>0101</u>			<u>5</u>		=	<u><del>1</del> 0101</u>	

18	-	=	1 0010	-		18	+	=	1 0010	+
10		=	1010			6		=	0110	
<u>8</u>		=	<u>1000</u>			<u>8</u>		=	<u><del>1</del> 1000</u>	

## 1.2.1 - Sumatoare BCD (contin.)

Corecția lui  $Z_i$  depinde de următoarea condiție booleană:


$$c^* + z_3^* \cdot z_2^* + z_3^* \cdot z_1^* \begin{cases} \nearrow \\ \searrow \end{cases} \begin{matrix} 1 \\ 0 \end{matrix} \begin{matrix} (X_i + Y_i \geq 10) \\ (X_i + Y_i < 10) \end{matrix} \Rightarrow \begin{cases} \begin{matrix} Z_i = & z_3^* & z_2^* & z_1^* & z_0^* & + \\ & 0 & 1 & 1 & 0 & (6) \end{matrix} \\ \begin{matrix} c_{i+1} = & 1 \end{matrix} \end{cases} \\ \begin{cases} \begin{matrix} Z_i = & z_3^* & z_2^* & z_1^* & z_0^* & + \\ & 0 & 0 & 0 & 0 & (0) \end{matrix} \\ \begin{matrix} c_{i+1} = & 0 \end{matrix} \end{cases}$$

Transportul de ieșire,  $c_{i+1}$  se obține ca:  $c_{i+1} = c^* + z_3^* \cdot z_2^* + z_3^* \cdot z_1^*$


Stagiul de corecție pt.  $Z_i$  devine: 
$$Z_i = \begin{matrix} z_3^* & z_2^* & z_1^* & z_0^* & + \\ 0 & c_{i+1} & c_{i+1} & 0 \end{matrix}$$

## 1.2.1 - Sumatoare BCD (contin.)

Sumatorul pentru tetradе BCD:

 


având simbolul:

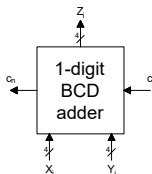

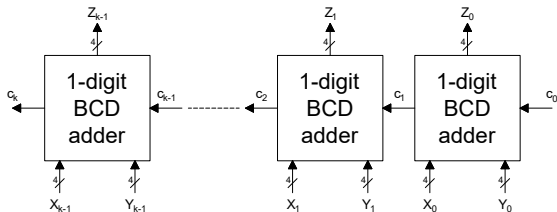
## 1.2.1 - Sumatoare BCD (contin.)

Sumator pentru numere BCD a câte  $k$ -cifre:



Exemplu:

 

### 1.2.2 - Sumatoare Exces de 3

Fie  $X_{i_{E3}}, Y_{i_{E3}}, Z_{i_{E3}}$  cifre E3,  $Z_{i_{E3}}$  fiind cifra sumă a  $X_{i_{E3}} + Y_{i_{E3}}$

►  $X_{i_{E3}} = x_3x_2x_1x_0, Y_{i_{E3}} = y_3y_2y_1y_0, Z_{i_{E3}} = z_3z_2z_1z_0$

Fiecărei din cele 3 cifre E3 îi corespunde câte o cifră BCD:

►  $X_{i_{E3}} = X_i + 3, Y_{i_{E3}} = Y_i + 3, Z_{i_{E3}} = Z_i + 3$

►  $X_i, Y_i, Z_i$  sunt cifre BCD

$$X_{i_{E3}} + Y_{i_{E3}} \begin{cases} Z_{i_{E3}} & : \text{cifra sumă} \\ c_{i+1} & : \text{transportul către cifra mai semnificativă} \end{cases}$$

$$\text{dacă } X_i + Y_i < 10 \begin{cases} Z_i = X_i + Y_i|_{+6} \Rightarrow Z_{i_{E3}} = X_{i_{E3}} + Y_{i_{E3}} - 3 \\ c_{i+1} = 0 \end{cases}$$

$$\text{dacă } X_i + Y_i \geq 10 \begin{cases} Z_i = X_i + Y_i - 10|_{+6} \Rightarrow Z_{i_{E3}} = X_{i_{E3}} + Y_{i_{E3}} - 13 \\ c_{i+1} = 1 \end{cases}$$

Pentru ambele cazuri  $Z_{i_{E3}}$  necesită câte un pas de corecție.

### 1.2.2 - Sumatoare Exces de 3 (contin.)

Condiția care diferențiază cele 2 cazuri, poate fi rescrisă astfel:

$$X_i + Y_i \geq 10|_{+6} \Rightarrow X_{i_{E3}} + Y_{i_{E3}} \geq 16$$

Adunând  $X_{i_{E3}}$  și  $Y_{i_{E3}}$  (2 numere pe 4 biți) se obține un rezultat pe 5 biți:  $X_{i_{E3}} + Y_{i_{E3}} = c''z_3''z_2''z_1''z_1''$ .

Ținând cont de formatul binar pe 5 biți al sumei  $X_{i_{E3}} + Y_{i_{E3}}$  de mai sus, condiția care diferențiază cele 2 cazuri de corecție devine:

$$X_{i_{E3}} + Y_{i_{E3}} \geq 16 \equiv c'' = 1$$

Se poate demonstra faptul că scăderea lui 3 pe 4 biți poate fi realizată prin adunarea lui 13 cu ignorarea transportului de ieșire din rangul cel mai semnificativ (a se vedea discuția privind scăderea valorii 10 pe 4 biți la adunarea BCD). În mod simetric, scăderea lui 13 pe 4 biți poate fi realizată prin adunarea lui 3 cu ignorarea transportului de ieșire din rangul cel mai semnificativ.

### 1.2.2 - Sumatoare Exces de 3 (contin.)

Corecția lui  $Z_{iE3}$  depinde de următoarea condiție booleană:

$$c'' \begin{cases} \xrightarrow{\quad} 1 \\ \xrightarrow{\quad} 0 \end{cases} \begin{matrix} (X_i + Y_i \geq 10) \\ (X_i + Y_i < 10) \end{matrix} \Rightarrow \begin{cases} \left\{ \begin{array}{l} Z_{iE3} = \begin{matrix} z_3'' & z_2'' & z_1'' & z_0'' & + \\ 0 & 0 & 1 & 1 & (3) \end{matrix} \\ c_{i+1} = 1 \end{array} \right. \\ \left\{ \begin{array}{l} Z_{iE3} = \begin{matrix} z_3'' & z_2'' & z_1'' & z_0'' & + \\ 1 & 1 & 0 & 1 & (13) \end{matrix} \\ c_{i+1} = 0 \end{array} \right. \end{cases}$$

Transportului de ieșire,  $c_{i+1}$  se obține ca:  $c_{i+1} = c''$


Stagiul de corecție pentru  $Z_{iE3}$  devine:

$$Z_{iE3} = \frac{z_3''}{\overline{c_{i+1}}} \frac{z_2''}{\overline{c_{i+1}}} \frac{z_1''}{c_{i+1}} \frac{z_0''}{1} +$$




## 1.2.2 - Sumatoare Exces de 3 (contin.)

Sumatorul pentru tetradă E3:

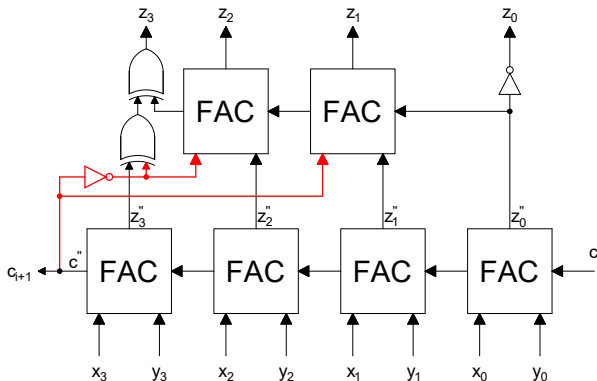

având simbolul:

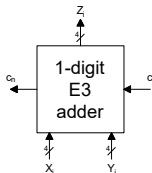

### 1.2.2 - Sumatoare Exces de 3 (contin.)

Pentru adunarea operanzilor în E3 pe  $k$ -cifre zecimale se conectează  $k$  sumatoare de tetradă E3, înlănțuite prin lanțul de transport (vezi sumatorul pentru operanzi pe  $k$ -cifre zecimale, reprezentați în BCD).

Exemplu:

		1		1		
683		1 0 0 1		1 0 1 1		0 1 1 0
197		0 1 0 0		1 1 0 0		1 0 1 0
<hr/>						
880		0 1 1 1 0		1 1 0 0 0		1 0 0 0 0
		1 1 0 1		0 0 1 1		0 0 1 1
		<hr/>		<hr/>		<hr/>
		1 0 1 1		1 0 1 1		0 0 1 1
		◄ 8 <sub>E3</sub> ►		◄ 8 <sub>E3</sub> ►		◄ 0 <sub>E3</sub> ►

Avantajele adunării în E3:

- ▶ transportul de ieșire generat mai rapid
  - ▶  $\Rightarrow$  adunarea va fi efectuată mai rapid
- ▶ poate utiliza sumatoare binare
  - ▶ este necesar accesul la transporturile generate între tetrade

## 1.3 - Scazatoare bazate pe propagarea seriala a transportului/imprumutului


Operația de scădere:

- ▶  $X$ : scăzător,  $X = x_{n-1}x_{n-2} \cdots x_1x_0$
- ▶  $Y$ : descăzut,  $Y = y_{n-1}y_{n-2} \cdots y_1y_0$
- ▶ diferența celor 2 operanzi:  $Z = Y - X$
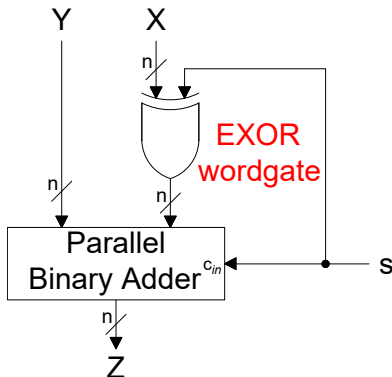
### 1.3 - Scazatoare bazate pe propagarea seriala ... (contin.)

Modalități de realizare a operației de scădere

Ⓐ Utilizând sumatoare binare:  $Y - X = Y + (-X)$



$$s \begin{cases} 1: Z = Y + \bar{X} + 1 = Y - X \\ 0: Z = Y + X + 0 = Y + X \end{cases}$$


### 1.3 - Scăzătoare bazate pe propagarea seriala ... (contin.)

#### (B) Scăzătoare dedicate


Utilizarea celulelor Full Subtractor Cells (FSCs):

- ▶ transportul este înlocuit de împrumut
- ▶ operație implementată:
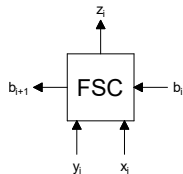
$$y_i - x_i - b_i \begin{cases} \rightarrow z_i \\ \rightarrow b_{i+1} \end{cases}$$



Arhitectură de scăzător pe  $n$  biți:

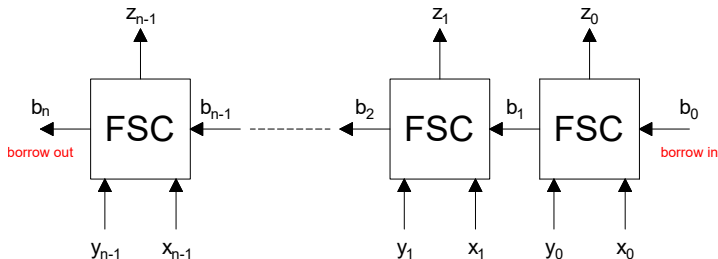

### 1.3 - Scazatoare bazate pe propagarea seriala ... (contin.)

FSC:

► tabel de adevăr:

Inputs			Outputs	
$y_i$	$x_i$	$b_i$	$z_i$	$b_{i+1}$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

► ecuatiile iesirilor:

$z_i$

$y_i$	$x_i, b_i$			
	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

$$z_i = y_i \oplus x_i \oplus b_i$$


$b_{i+1}$

$y_i$	$x_i, b_i$			
	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	0	0	1	0

$$b_{i+1} = \overline{y_i} \cdot b_i + \overline{y_i} \cdot x_i + b_i \cdot x_i$$
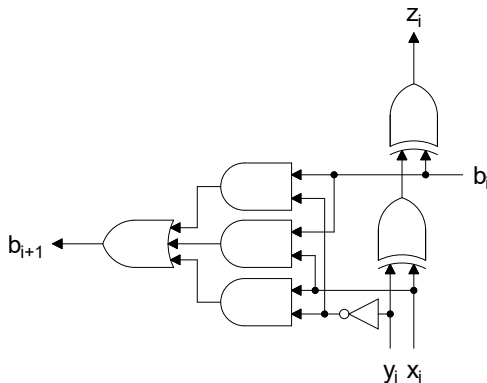
### 1.3 - Scazatoare bazate pe propagarea seriala ... (contin.)

Sinteza FSC, utilizând porți de tip EXOR, AND, OR, INV:



### 1.3 - Scazatoare bazate pe propagarea seriala ... (contin.)

#### Ⓒ Scăzătoare BCD

Se consideră:

- ▶  $Y^{(k)}, X^{(k)}$  2 numere BCD pe  $k$ -cifre
  - ▶  $Y^{(k)} = Y_{k-1} Y_{k-2} \cdots Y_0$
  - ▶  $X^{(k)} = X_{k-1} X_{k-2} \cdots X_0$
  - ▶ cu  $Y_j$  și  $X_j$  - cifre BCD,  $\forall j \in [0, k-1]$
- ▶ și  $Z^{(k)} = Y^{(k)} - X^{(k)}$ , diferența celor 2 numere

Se definește complementul de 9 al unei cifre BCD,  $X_i$ , ca fiind:

$$\overline{X_i^*} = 9 - X_i$$

Se definește complementul de 9 al numărului BCD pe  $k$ -cifre,  $X^{(k)}$ :

$$\begin{aligned}\overline{X^{*(k)}} &= \overline{X_{k-1}^*} \quad \overline{X_{k-2}^*} \quad \cdots \quad \overline{X_0^*} \\ &\quad \xleftarrow{\text{<k> digits}} \xrightarrow{\quad} \\ &= 9 \quad 9 \quad \cdots \quad 9 \quad - \\ &\quad X_{k-1} \quad X_{k-2} \quad \cdots \quad X_0 \\ \overline{X^{*(k)}} &= 10^k - 1 - X^{(k)}\end{aligned}$$



### 1.3 - Scazatoare bazate pe propagarea seriala ... (contin.)

Diferența  $Z^{(k)}$  poate fi scrisă astfel:

$$\begin{aligned} Z^{(k)} &= (Y^{(k)} - X^{(k)}) \mod 10^k \\ &= (Y^{(k)} + 10^k - 1 - X^{(k)} + 1) \mod 10^k \\ &= (Y^{(k)} + \overline{X}^{*(k)} + 1) \mod 10^k \end{aligned}$$

$$Z^{(k)} = (Y^{(k)} + \overline{X}^{*(k)} + 1)$$

Proiectarea unui modul pentru determinarea complementului de 9 a unei cifre zecimale:

- ▶ cifra BCD de convertit,  $X_i = x_3x_2x_1x_0$
- ▶ complementul de 9 a lui  $X_i$ :  $\overline{X}_i^* = x_3^*x_2^*x_1^*x_0^*$ 
  - ▶ cu  $\overline{X}_i^* = 9 - X_i$

### 1.3 - Scazatoare bazate pe propagarea seriala ... (contin.)

Tabel de adevăr al unității pentru calcularea complementului de 9:

Inputs				Outputs			
$x_3$	$x_2$	$x_1$	$x_0$	$x_3^*$	$x_2^*$	$x_1^*$	$x_0^*$
0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0	1	0
1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0

În urma minimizării cei 4 biți ai ieșirii au expresiile următoare:

$$x_3^* = \overline{x_3 + x_2 + x_1}$$


$$x_2^* = x_2 \oplus x_1$$

$$x_1^* = x_1$$


$$x_0^* = \overline{x_0}$$
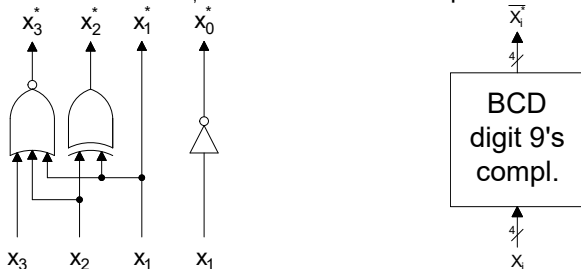
### 1.3 - Scazatoare bazate pe propagarea seriala ... (contin.)

Arhitectura și simbolul unității de calculare a complementului de 9:



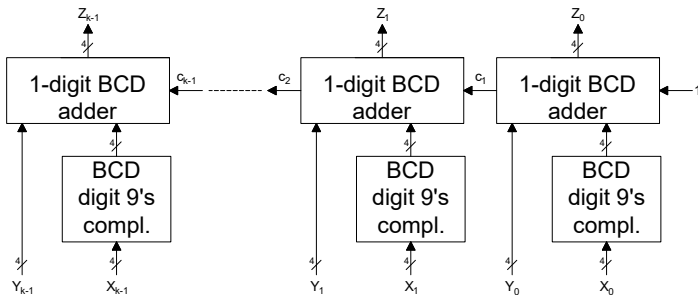Arhitectura unui scăzător pentru numere BCD pe  $k$ -cifre:



## 1.4 - Calculul paralel al sumei

### 1.4.1 Sumator Carry Lookahead

Un sumator Carry Lookahead complet (F-CLA), este caracterizat de ecuația:

$$c_{i+1} = x_i \cdot y_i + c_i \cdot (x_i + y_i) \quad \begin{cases} g_i = x_i \cdot y_i & \text{- variabilă generate} \\ p_i = x_i + y_i & \text{- variabilă propagate} \end{cases}$$

Astfel,  $c_{i+1}$  poate fi scris ca:  $c_{i+1} = g_i + p_i \cdot c_i$ . Utilizand definiția recursivă a lui  $c_{i+1}$ , acesta devine:


$$\begin{aligned} c_{i+1} &= g_i + p_i \cdot c_i \\ &= g_i + p_i \cdot g_{i-1} + p_i \cdot p_{i-1} \cdot c_{i-1} \\ &= \dots \\ &= g_i + p_i \cdot g_{i-1} + \dots + p_i \cdot p_{i-1} \cdot \dots \cdot p_1 \cdot g_0 + p_i \cdot p_{i-1} \cdot \dots \cdot p_0 \cdot c_0 \end{aligned}$$

Dezavantaje:  $\begin{cases} \text{fan-out ridicat: } p_i \text{ este utilizat de } i + 1 \text{ termeni} \\ \text{fan-in ridicat: } c_{i+1} \text{ are } i + 2 \text{ termeni} \end{cases}$

$\Rightarrow$  Sumatoarele F-CLA operează numere de lățime redusă

## 1.4.1 Sumator Carry Lookahead (contin.)

Sumator F-CLA pe 2 biți:

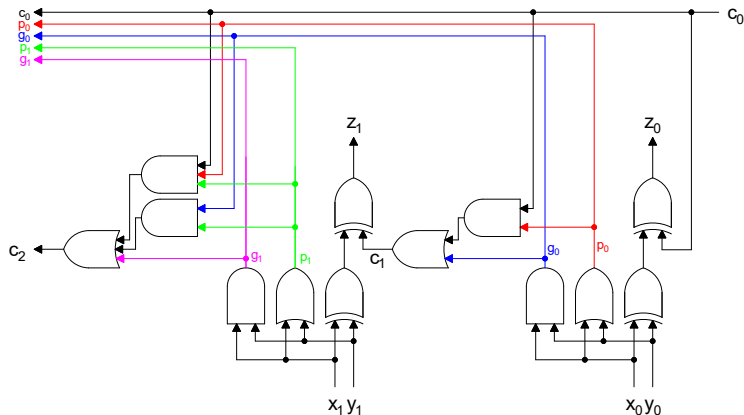

Întârizarea F-CLA pe  $n$  biți:

$$D_{F-CLA}^{C_{out}} = 3d$$


$$D_{F-CLA}^Z = 5d$$

### 1.4.1 Sumator Carry Lookahead (contin.)

Ecuția  $c_{i+1} = g_i + p_i \cdot c_i$ , poate fi interpretată prin prisma celor 2 variabile,  $p_i$  și  $g_i$  astfel:

- $g_i$  : transportul este generat "în" rangul  $i$
- $p_i$  : transportul este propagat "peste" rangul  $i$

 Cele două condiții de generare a transportului  $c_{i+1}$  pot fi simbolizate grafic astfel:



### 1.4.1 Sumator Carry Lookahead (contin.)

Se consideră transportul,  $c_4$  și modalitatea de exprimare recursivă a acestuia:

$$\begin{aligned}c_4 &= g_3 + p_3 \cdot c_3 \\&= g_3 + p_3 \cdot g_2 + p_3 \cdot p_2 \cdot c_2 \\&= \dots \\&= \underbrace{g_3 + p_3 \cdot g_2 + p_3 \cdot p_2 \cdot g_1 + p_3 \cdot p_2 \cdot p_1 \cdot g_0}_{G_{0,3}} + \underbrace{p_3 \cdot p_2 \cdot p_1 \cdot p_0}_{P_{0,3}} \cdot c_0\end{aligned}$$

Transportul  $c_4$  poate fi re-scris astfel:

$$c_4 = G_{0,3} + P_{0,3} \cdot c_0$$

### 1.4.1 Sumator Carry Lookahead (contin.)


În ecuația:

$$c_4 = G_{0,3} + P_{0,3} \cdot c_0$$

$G_{0,3}$  și  $P_{0,3}$  se numesc variabile de generare, respectiv propagare, la nivel de bloc, având semnificațiile următoare:

- ▶  $G_{0,3}$  indică faptul că transportul este generat în blocul de ranguri de la 0 până la 3, inclusiv
- ▶  $P_{0,3}$  indică faptul că transportul este propagat peste blocul de ranguri de la 0 până la 3, inclusiv

 Ecuația de mai sus poate fi simbolizată grafic astfel:





### 1.4.1 Sumator Carry Lookahead (contin.)

Pe de altă parte, expresia extinsă a lui  $c_4$  poate fi grupată ca în ecuațiile de mai jos:

$$\begin{aligned} c_4 &= g_3 + p_3 \cdot g_2 + p_3 \cdot p_2 \cdot g_1 + p_3 \cdot p_2 \cdot p_1 \cdot g_0 + p_3 \cdot p_2 \cdot p_1 \cdot p_0 \cdot c_0 \\ &= \underbrace{g_3 + p_3 \cdot g_2}_{G_{2,3}} + \underbrace{p_3 \cdot p_2}_{P_{2,3}} \cdot \underbrace{(g_1 + p_1 \cdot g_0)}_{G_{0,1}} + \underbrace{p_3 \cdot p_2}_{P_{2,3}} \cdot \underbrace{p_1 \cdot p_0}_{P_{0,1}} \cdot c_0 \\ &\quad \underbrace{\hspace{10em}}_{G_{0,3}} \hspace{10em} \underbrace{\hspace{10em}}_{P_{0,3}} \end{aligned}$$

Variabile de generare/propagare la nivelul unui bloc de ranguri pot fi exprimate în termenii variabilelor de propagare/generare la nivel de sub-bloc, ca în expresiile de mai jos:

$$\begin{aligned} G_{0,3} &= G_{2,3} + P_{2,3} \cdot G_{0,1} \\ P_{0,3} &= P_{2,3} \cdot P_{0,1} \end{aligned}$$

### 1.4.1 Sumator Carry Lookahead (contin.)


Ecuția:

$$G_{0,3} = G_{2,3} + P_{2,3} \cdot G_{0,1}$$

indică faptul că pentru a fi generat în blocul de ranguri de la 0 până la 3, transportul fie:

- ▶ este generat în blocul de ranguri de la 2 până la 3,
- ▶ fie este generat în blocul de ranguri de la 0 până la 1 și este propagat peste rangurile de la 2 până la 3

 Generarea transportului în blocul de ranguri de la 0 până la 3 este simbolizată grafic astfel:



### 1.4.1 Sumator Carry Lookahead (contin.)


Ecuția:

$$P_{0,3} = P_{2,3} \cdot P_{0,1}$$

indică faptul că pentru a fi propagat peste blocul de ranguri de la 0 până la 3, transportul :

- ▶ trebuie să fie propagat peste rangurile de la 2 până la 3, ȘI
- ▶ trebuie să fie propagat peste ranguri de la 0 până la 1

 Propagarea transportului peste blocul de ranguri de la 0 până la 3 este simbolizată grafic astfel:



### 1.4.1 Sumator Carry Lookahead (contin.)

Se notează:

$$G_{i,i} = g_i = x_i \cdot y_i$$

$$P_{i,i} = p_i = x_i + y_i$$

pentru orice rang  $i$

În general, transportul împreună cu variabilele de generare/propagare la nivel de bloc pot fi exprimate astfel:

$$\begin{aligned} c_{j+1} &= G_{i,j} + P_{i,j} \cdot c_i & \forall i \leq j \\ G_{i,k} &= G_{j+1,k} + P_{j+1,k} \cdot G_{i,j} & \forall i \leq j < k \\ P_{i,k} &= P_{j+1,k} \cdot P_{i,j} & \forall i \leq j < k \end{aligned}$$

### 1.4.1 Sumator Carry Lookahead (contin.)



Toate cele 3 ecuații

$$c_{j+1} = G_{i,j} + P_{i,j} \cdot c_i$$

$$G_{i,k} = G_{j+1,k} + P_{j+1,k} \cdot G_{i,j}$$



$$P_{i,k} = P_{j+1,k} \cdot P_{i,j}$$

  sunt implementate de celulele de tip  $B + C$  descrise mai jos:



  
### 1.4.1 Sumator Carry Lookahead (contin.)

Semnalelor  $G_{i,i}$  și  $P_{i,i}$  (pe baza cărora se vor construi semnalele de generare/propagare la nivel de bloc) împreună cu biții sumei,  $z_i$ , vor fi generați de celulele de tip AC de mai jos:




### 1.4.1 Sumator Carry Lookahead (contin.)

Arhitectura CLA multinivel pe 4 biți:

 
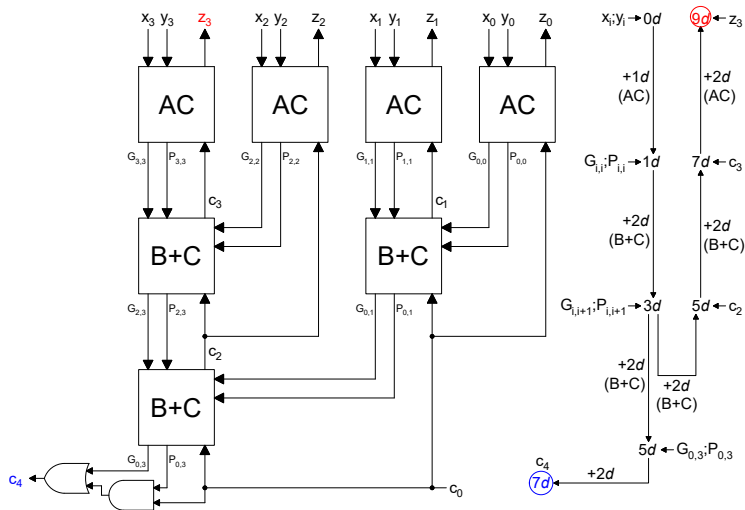
## 1.4.1 Sumator Carry Lookahead (contin.)

Determinarea latenței unui CLA multinivel pe 4 biți:



$$D_{ML-CLA-4}^{Cout} = 7d$$

$$D_{ML-CLA-4}^z = 9d$$



### 1.4.1 Sumator Carry Lookahead (contin.)

Se consideră un sumator CLA multinivel pe  $n$  biți. Pentru o astfel de arhitectură, există  $\lceil \log_2 n \rceil$  nivele de celule  $B + C$ .

În general:

$$D_{ML-CLA-n}^{Cout} = (2\lceil \log_2 n \rceil + 3)d$$

$$D_{ML-CLA-n}^z = (4\lceil \log_2 n \rceil + 1)d$$


### 1.4.2 Sumator Carry Skip

Din ecuația de generare a transportului:

$$c_{j+1} = G_{i,j} + P_{i,j} \cdot c_i$$


variabila de propagare la nivel de bloc,  $P_{i,j}$ , se obține mai simplu.

 În consecință, celula FAC va fi extinsă cu logică pentru generarea variabilei  $p_i$  la nivel de rang binar, ca în figura de mai jos:


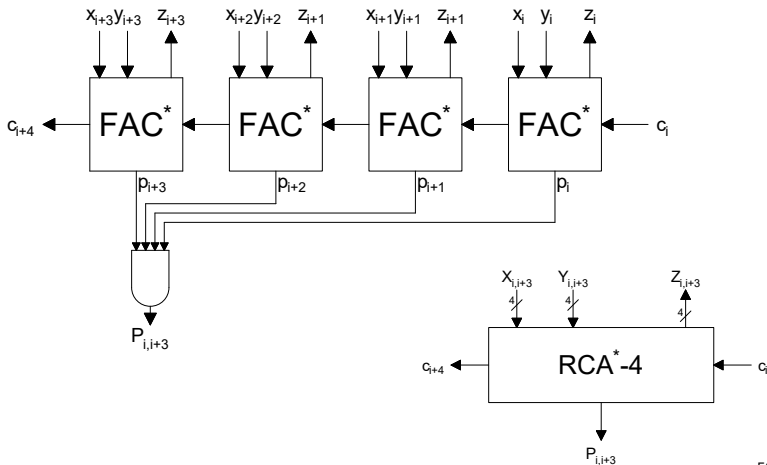
## 1.4.2 Sumator Carry Skip (contin.)

Utilizând celule  $FAC^*$ , se poate construi un segment RCA care generează variabila de propagare la nivelul întregului bloc de ranguri. În figura de mai jos este descris un astfel de segment, pe 4 biți, împreună cu simbolul asociat:




## 1.4.2 Sumator Carry Skip (contin.)

CMOS pre-discharging:

- ▶ modalitate de proiectare a unei arhitecturi prin care un set de noduri sunt aduse la valoarea 0 înainte de începerea calculului

Pentru sumatorul Carry Skip (CSkA):

 
- ▶ toate semnalele transport inter-rang sunt prevăzute cu CMOS pre-discharge
  - ▶  $\Rightarrow$  dacă valoarea finală, corectă, a unui transport este 0, ea va fi calculată corect de la momentul inițial.


 
## 1.4.2 Sumator Carry Skip (contin.)

Arhitectura unui sumator Carry Skip (CSkA) pe 16 biți:


- pentru blocuri de tip  $RCA^*$  este utilizată logica de șunt ("skip logic", evidențiată prin culoare) pentru a facilita propagarea transportului peste întregul bloc



În arhitectura de mai sus, cel mai puțin semnificativ și cel mai semnificativ segment nu prezintă logică de șunt.
 
## 1.4.2 Sumator Carry Skip (contin.)

Calea critică a arhitecturii CSkA pe 16 biți:



**Teorema:** de ce folosește calea critică logica de șunt?

**Demonstrație:** cazul cel mai defavorabil de propagare a semnalelor necesită ca toate semnalele transport să aibă valoarea 1 (un transport de valoare 0 fiind corect de la momentul 0d, desparte sumatorul în 2 sumatoare mai scurte care vor opera concurrent  $\Rightarrow$  cale critică mai scurtă)

Semnalul de transport  $c_8$  are următoare expresie:

$$c_8 = c_8^* + P_{8,11} \cdot c_4$$

## 1.4.2 Sumator Carry Skip (contin.)

În expresia lui  $c_8$  ( $c_8^* + P_{4,7} \cdot c_4$ ) semnalul  $c_4$  va avea valoarea 1 (pentru a nu despărți sumatorul în 2 părți care vor opera concurrent).

Logica de șunt oferă propagarea mai rapidă a transportului:

- ▶ prin șunt, transportul are întârzierea  $2d$ : poarta ȘI urmată de poarta SAU finală
- ▶ prin RCA, transportul are întârzierea  $9d$ :  $8d$  pentru RCA urmat de poarta SAU finală

Pentru a evita logica de șunt, se impune ca  $P_{4,7} = 0$ . Însă:

$$P_{4,7} = 0 \Rightarrow p_4 \cdot p_5 \cdot p_6 \cdot p_7 = 0$$

$$\Rightarrow \exists \text{ cel puțin un } p_i, \text{ cu } i \in [4, 7], \text{ pentru care } p_i = 0$$

$$\Rightarrow \text{pentru acel indice } i \text{ se poate scrie : } x_i + y_i = 0 \Rightarrow x_i = y_i = 0$$

$$\Rightarrow c_{i+1} = 0$$

### 1.4.2 Sumator Carry Skip (contin.)

Un transport intern al segmentului RCA de valoare 0 reduce calea critică totală (2 sumatoare mai scurte operând concurent). Ca urmare, cazul cel mai defavorabil de propagare a transportului revendică  $P_{4,7} = 1$ .

Urmarea acestei observații, evidentă din expresia lui  $c_8$ :


$$c_8 = c_8^* + P_{4,7} \cdot c_4$$

este că în cazul cel mai defavorabil de propagare, transportul va urma logica de șunt. ■


 
## 1.4.2 Sumator Carry Skip (contin.)

Calcularea întârzierii maxime pentru sumatorul CSkA pe 16 biți:



$$D_{CSkA-16}^Z = \underbrace{8d}_{c_4} + \underbrace{2d}_{c_8} + \underbrace{2d}_{c_{12}} + \underbrace{8d}_{z_{15}} = 20d$$

$$D_{CSkA-16}^{c_{out}} = \underbrace{8d}_{c_4} + \underbrace{2d}_{c_8} + \underbrace{2d}_{c_{12}} + \underbrace{8d}_{c_{16}} = 20d$$


## 1.4.2 Sumator Carry Skip (contin.)

### Determinarea lungimii optime a segmentelor RCA

Se consideră o structura CSkA având:

- ▶ segmente RCA de lungime  $b$  biți
- ▶ segmentul cel mai semnificativ și cel mai puțin semnificativ nu au logică de șunt
- ▶ operanzii au  $n$  biți, cu  $n = k * b, k \in \mathbb{N}$

Figura următoare descrie sumatorul CSkA pe  $n$  biți și modul de propagare a semnalelor de-a lungul căii sale critice (sunt omise intrările și ieșirile segmentelor pentru concizie):

 

### 1.4.2 Sumator Carry Skip (contin.)

Întârzierea de generare a sumei/transportului de ieșire pentru arhitectura CSkA pe  $n$  biți:

$$D_{CSkA-n}^{z/c_{cout}} = 2bd + 2\left(\frac{n}{b} - 2\right)d + 2bd = \left(\frac{2n}{b} + 4b - 4\right)d$$

Lungimea optimă,  $b_{opt}$ , reprezintă un punct de extrem local al funcției  $D_{CSkA-n}^{z/c_{cout}}$ , deci:

$$\begin{aligned}\frac{\partial D_{CSkA-n}^{z/c_{cout}}}{\partial b_{opt}} = 0 &\Rightarrow -\frac{2n}{b^2} + 4 = 0 \\ \Rightarrow b_{opt} = \frac{\sqrt{2n}}{2}, &\text{ cu latența optimă : } D_{CSkA-n_{opt}}^{z/c_{cout}} = 4(\sqrt{2n} - 1)d\end{aligned}$$


Exemplu: se consideră  $n = 32$

- ▶  $b_{opt} = 4$ 
  - ▶  $D_{CSkA-32_{opt}}^{z/c_{cout}} = 28d$
  - ▶  $D_{RCA-32}^{z/c_{cout}} = 64d$  (ca termen de comparație)

## 1.4.2 Sumator Carry Skip (contin.)
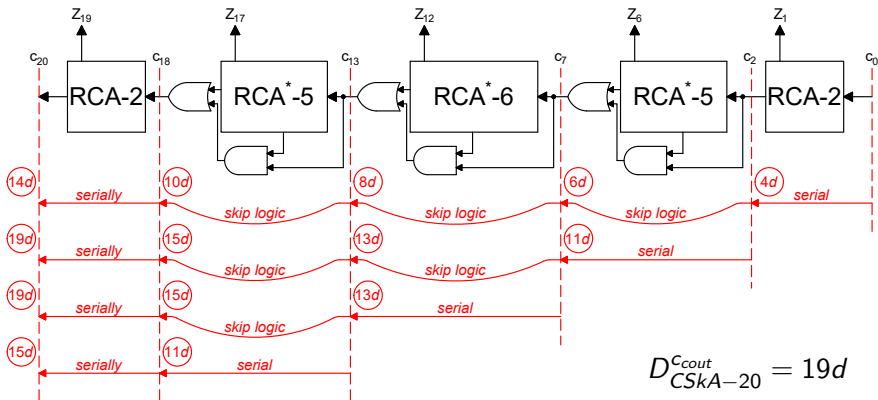
### Segmente RCA de lungimi variabile

Se consideră operanzi pe 20 biți și structura CSkA următoare:



Pentru transportul de ieșire, cazul defavorabil începe propagarea transportului din segmentul RCA\* – 5 mai puțin semnificativ (la fel de defavorabil este și cazul începerii din segmentul RCA de 6 biți).

### 1.4.2 Sumator Carry Skip (contin.)

Pentru sumă, cazul defavorabil se determină evaluând latența maximă a celui mai semnificativ bit sumă pentru fiecare segment  $RCA/RCA^*$  ( $z_{19}, z_{17}, z_{12}, z_6, z_1$ ).

Întârzierea de generare a unui bit sumă este maximă dacă transportul de intrare al segmentul RCA respectiv are întârzierea maximă. În consecință:

$$D_{max}^{z_6} = D_{max}^{c_2} + \underbrace{2 * 5d}_{D_{RCA^*-5}^z} = 4d + 10d = 14d$$

$$D_{max}^{z_{12}} = D_{max}^{c_7} + 2 * 6d = 11d + 12d = 23d$$

$$D_{max}^{z_{17}} = D_{max}^{c_{13}} + 2 * 5d = 13d + 10d = 23d$$

$$D_{max}^{z_{19}} = D_{max}^{c_{18}} + 2 * 2d = 15d + 4d = 19d$$

În concluzie:


$$D_{CSkA-20}^z = 23d$$

### 1.4.3 Carry Select Adder

Bazat pe **principiul sumei condiționate prin transport**:

- ▶  $c_i$  are doar 2 posibile valori:  $c_i \begin{cases} 0 \\ 1 \end{cases}$
- ▶ se calculează  $z_i$  și  $c_{i+1}$ , în 2 cazuri:  $\begin{cases} (z_i^0, c_{i+1}^0), \text{dacă } c_i = 0 \\ (z_i^1, c_{i+1}^1), \text{dacă } c_i = 1 \end{cases}$
- ▶ se va selecta una din cele 2 perechi  $(z_i, c_{i+1})$  de mai sus ca fiind varianta corectă, **după** obținerea valorii corecte a lui  $c_i$

 
Construcția unui sumator Carry Select (CSeA), pornește de la arhitectura unui RCA pe  $2n$  biți:


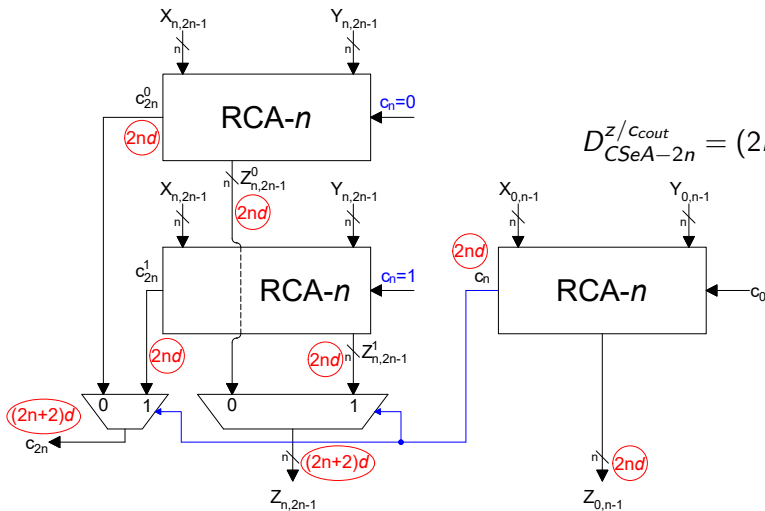
### 1.4.3 Carry Select Adder (contin.)


Construcția CSeA:

- ▶ se împarte sumatorul RCA- $2n$  în două jumătăți egale
- ▶ se duplică jumătatea mai semnificativă
  - ▶ o copie are  $c_n = 0$ , celalată are  $c_n = 1$



### 1.4.3 Carry Select Adder (contin.)

Detalii întârziere multiplexor:

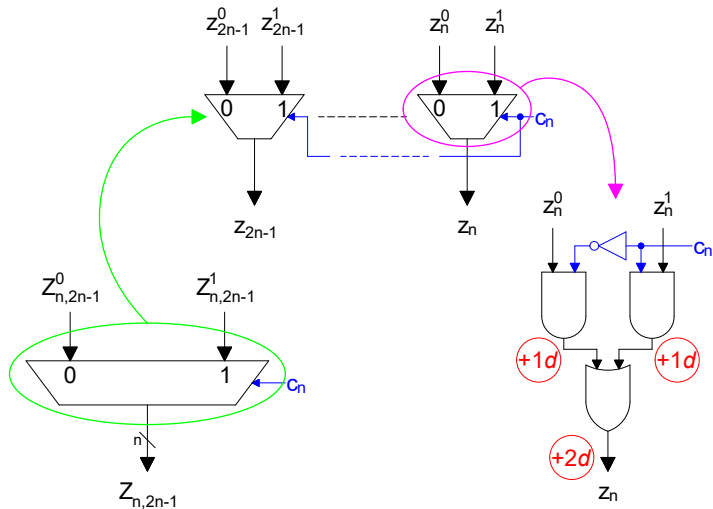



### 1.4.3 Carry Select Adder (contin.)

Optimizarea ariei CSeA:


- ▶ se pornește de la tabelul de adevăr al semnalului  $c_{2n}$
- ▶ **Niciodată**  $c_{2n}^0$  nu poate fi mai mare decât  $c_{2n}^1$ !
- ▶ **Întrebare:** de ce?
- ▶  $\Rightarrow$  tabelul de adevăr folosește *don't care* pentru cazurile imposibile

Inputs			Output
$c_n$	$c_{2n}^0$	$c_{2n}^1$	$c_{2n}$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	d
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	d
1	1	1	1

$c_{2n}$		$c_{2n}^0, c_{2n}^1$			
$c_n$		00	01	11	10
0	0	0	0	1	d
1	0	1	1	1	d

$$c_{2n} = c_{2n}^0 + c_{2n}^1 \cdot c_n$$

 
În consecință, transportul de ieșire  $c_{2n}$  va fi generat astfel:



### 1.4.3 Carry Select Adder (contin.)
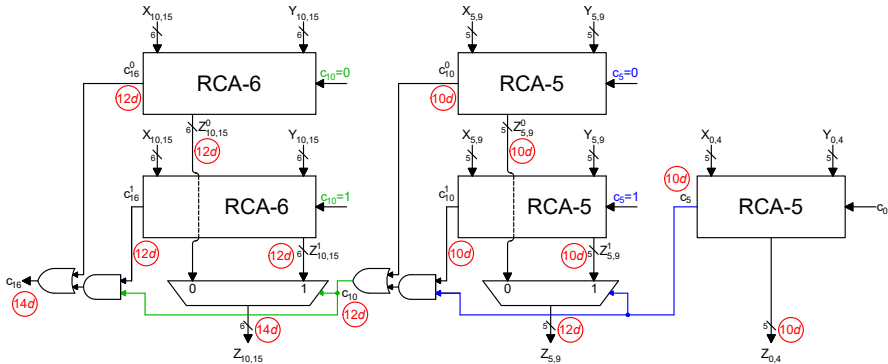
#### Segmente RCA de lungimi variabile

Se consideră operanzi pe 16 biți și structura CSeA următoare:



$$D_{CSeA-16}^{Z/c_{out}} = 14d$$

**Notă:** Se pot construi structuri CSeA multi-nivel.