

## S8. Automate de tip Mealy

### Proiectarea mașinilor cu stări finite în Verilog

#### 1. Scopul laboratorului

*Implementarea Verilog în cinci pași a FSM-urilor*

#### 2. Desfășurarea laboratorului

##### 2.1 Diagrama tranzițiilor de stare al FSM-ului

În teoria computațională, mașina Mealy este un FSM ( Finite State Machine ) a cărei valori de ieșire sunt determinate atât de starea curentă cât și de intrările actuale ( în contrast cu mașina Moore a cărei valori de ieșire sunt determinate în mod absolut de starea curentă ). Mașina Mealy este astfel un FSM deterministic.

În Figura 1 este prezentat un FSM de tip Mealy care are următoarele stări interne:

- $S_0$  – stare implicită
- $S_1$  – stare de tranziție unidirecțională
- $S_2$  – stare de tranziție bidirecțională

Interpretarea expresiilor de pe arcele de tranziții poate fi rezumată astfel:

**condiție logică/ ieșire activată.**

 


Fig.1 – State Transition Diagram Example

## 2.2 Proiectarea Verilog a mașinilor cu stări finite în 5 pași

### 2.2.1 Construirea constantelor cu nume pentru fiecare stare a mașinii

Prima etapă în implementarea FSM-urilor constă în declararea constantelor utilizând **localparam** și fiecareia îi este atribuită o valoare distinctă, pe numărul corespunzător de biți. După o analiză sumară a FSM-ului prezentat (vezi **Fig. 1**) putem remarca ușor faptul că stările interne ale mașinii, notate de la 0 la 2 pot fi codificate pe un număr de 2 biți. În consecință vom scrie:

```
localparam S0 = 2'd0; // in memorie se va stoca 00
localparam S1 = 2'd1; // in memorie se va stoca 01
localparam S2 = 2'd2; // in memorie se va stoca 10
```

### 2.2.2 Definirea semnalelor de tip registru

Definirea a 2 semnale **reg** care vor păstra starea curentă (**st**) și starea următoare (**st\_next**). Cele două semnale sunt declarate pe același număr de biți ca și constantele de stare.

```
reg [1:0] st;
reg [1:0] st_next;
```

### 2.2.3 Construirea stării următoare într-un bloc always combinațional

Din diagrama tranzițiilor de stare se construiește starea următoare, **st\_next**, într-un bloc **always combinațional** (a se consulta [Verilog modeling using always and initial blocks](#) – Flavius Oprițoiu).

Folosind instrucțiunea **case(st)**, se prevăd ramuri pentru fiecare stare, în vederea evaluării condițiilor logice de tranziție la altă stare.

**Important:** Sunt eliminate ramurile de cod fără atribuiri lui **st** ( de ex. ramuri **else** nefolosite)

```
always @ (*) begin
    st_next = S0; // initial starea urmatoare este starea implicita
    case (st)
```

```

S0: if (!a)

    st_next = S0;

else

    if (!b)

        st_next = S1;

S1: // se va completa cu cod aici

S2: // se va completa cu cod aici

endcase

end

```

#### 2.2.4 Construirea ieșirilor mașinii într-un block always combinațional

Din diagrama tranzițiilor de stare se construiesc ieșirile mașinii, într-un bloc **always combinațional**. Similar generării stării următoare, folosind instrucțiunea *case(st)*, se prevăd ramuri pentru fiecare stare, în care sunt activate ieșirile corespunzătoare fiecărei tranziții.

**Important:** Pentru evitarea ramurilor de cod fără atribuiri ale unora sau ale tuturor ieșirilor mașinii, toate ieșirile vor fi inițializate la valorile lor implicite anterior instrucțiunii *case(st)*.

```

always @ (*) begin

    m = 1'd0 ; // activ pe valoarea logica 1

    n = 1'd1 ; // activ pe valoarea logica 0

    p = 1'd0 ; // activ pe valoarea logica 1

    case (st)

```

```
S0: if (!a)

    m = 1'd1 ; // se activeaza iesirea corespunzatoare

else

    if (!b)

        n = 1'd0 ; // iesirea se activeaza pe valoarea 0

S1: begin

    m = 1'd1 ;

    p = 1'd1 ;

end

S2: // se va completa cu cod aici
```

### 2.2.5 Actualizarea stării curente într-un block always secvențial

În ultimul pas al proiectării FSM-urilor se va actualiza starea curentă într-un bloc **always secvențial**. Cu mici modificări, codul de mai jos poate fi folosit pentru implementarea oricărei mașini cu stări finite, cu condiția respectării etapelor anterioare.

```
always @ (posedge clk, negedge rst_b) begin

    if (!rst_b)

        st <= INIT_ST ; // in cazul nostru INIT_ST va fi S0

    else

        st <= st_next ;

end
```

### 3. Referințe bibliografice

**[Vlad12]** M. Vlăduțiu, *Computer Arithmetic: Algorithms and Hardware Implementations*, 2012th ed. Springer, 2012.

**[Opri17]** F. Oprițoiu, *Interfațarea componentelor digitale pentru transfer de date*, Lab. 2017.