


Soluția B

Berejnev Adrian

a) $I_C, I_B, I_E = ?$

b) $V_C, V_B, V_E = ?$

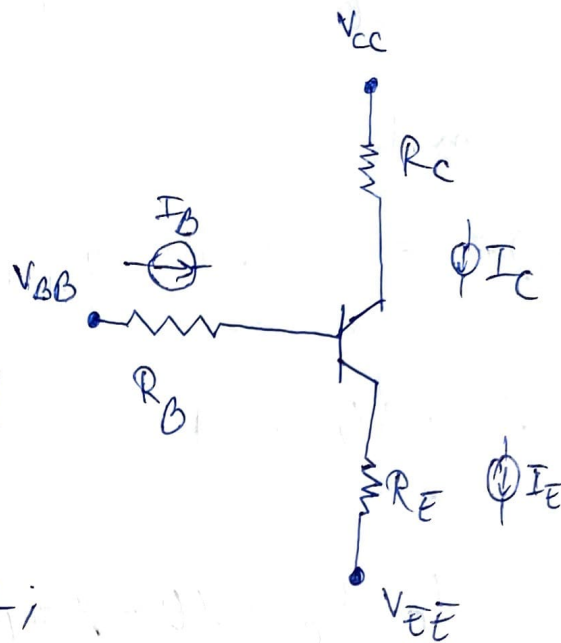c) Regimul de funcționare?
 $\beta = 100$



$R_B = 200 \text{ k}\Omega; R_C = 1,5 \text{ k}\Omega;$

$R_E = 0,5 \text{ k}\Omega; V_{BB} = +5 \text{ V};$

$V_{CC} = +10 \text{ V}; V_{EE} = 0 \text{ V}; V_{BE_{\text{activ}}} = 0,7 \text{ V}; V_{BE_{\text{sat}}} = 0,75 \text{ V}; V_{CE_{\text{sat}}} = 0,2 \text{ V}$

Rezultate:

$$V_{BB} = R_B \cdot I_B + V_{BE} + R_E \cdot I_E + V_{EE}$$

$$V_{CC} = R_C \cdot I_C + V_{CE} + R_E \cdot I_E + V_{EE}$$

Presupunem că tranzistorul este în regim activ

$$\begin{aligned} \Rightarrow \left. \begin{aligned} I_E &= I_C + I_B \\ I_C &= \beta \cdot I_B \end{aligned} \right\} &\Rightarrow I_E = \beta I_B + I_B = (\beta + 1) I_B \end{aligned}$$

$$a) I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE} - V_{EE}}{R_B + (\beta + 1) R_E} = \frac{5 - 0,7 - 0}{200 \cdot 10^3 + 101 \cdot 0,5 \cdot 10^3}$$

$$I_B = \frac{4,3}{200 \cdot 10^3 + 50,5 \cdot 10^3} = \frac{4,3}{250500} \approx 17,17 \mu\text{A}$$

$$I_C = \beta \cdot I_B = 100 \cdot 17,17 \mu A = 1717 \mu A \Rightarrow$$

$$\Rightarrow I_C = 1,717 \text{ mA}$$

$$I_E = (\beta + 1) I_B = 101 \cdot 17,17 \mu A = 1734,17 \mu A$$

$$\Rightarrow I_E = 1,734 \text{ mA}$$

$$b) V_C = V_{CC} - I_C \cdot R_C = 10 - 1,717 \cdot 10^{-3} \cdot 1,5 \cdot 10^3$$

$$\Rightarrow V_C = 10 - 2,575 = 7,425 \text{ V}$$

$$V_B = V_{BB} - I_B \cdot R_B = 5 - 17,17 \cdot 10^{-6} \cdot 200 \cdot 10^3$$

$$\Rightarrow V_B = 5 - 3,434 = 1,566 \text{ V}$$

$$V_E = V_{EE} + R_E \cdot I_E = 0 + 0,5 \cdot 10^3 \cdot 1,734 \cdot 10^{-3} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V_E = 0 + 0,867 = 0,867 \text{ V}$$

$$c) V_{BE} = V_B - V_E = 1,566 \text{ V} - 0,867 \text{ V}$$

$$\Rightarrow V_{BE} = 0,699 \text{ V} > 0 \text{ (pol pozitiv)}$$

$$V_{BC} = V_B - V_C = 1,566 \text{ V} - 7,425 \text{ V} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V_{BC} = -5,859 \text{ V} < 0 \text{ (pol negativ)}$$

\Rightarrow Presupunerea este adevarata \Rightarrow tranzistorul este in regim activ.